 




Universidad  
de Alcalá



Departamento  
de  
Electrónica

# Modelado de Sistemas Computacionales



## Grado en Ingeniería de Computadores

### Tema 1: Modelado de sistemas digitales en FPGAs

#### Alternativas al diseño digital

- Sistemas lentos
- Consumos Altos
- Complejidad baja
- Costes "altos"
- No reconfigurables
- Pocos fiables

Lógica estándar

  


- Circuitos muy rápidos
- Consumos muy bajos
- Complejidad muy alta
- Costes "bajos"
- Reconfigurables
- Fiabilidad alta

ASICs  
(Application Specific Integrated Circuit)


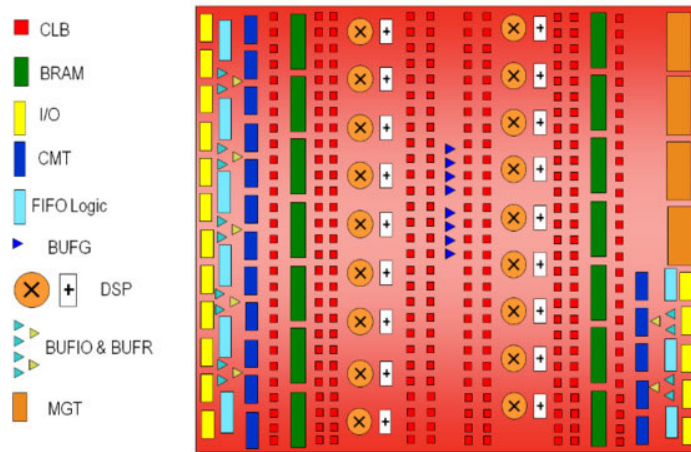
## ❑ FPGA: *Field Programmable Gate Array*

- Basadas en arrays bidimensionales de bloques lógicos que se pueden interconectar entre sí y con el exterior.
- Configuración :
  - SRAM: reprogramables (Xilinx)





Artix-7 Architecture Overview

## FPGAs de XILIX
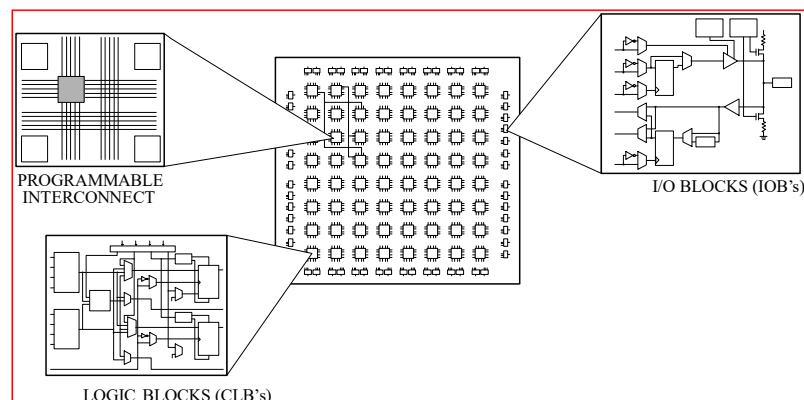
### ❑ Recursos


- CLBs : Configurable Logic Blocs
  - Contienen lógica combinatorial y registros
  - IOBs :Input Output Blocs
    - Interface entre la FPGA y el exterior
- Interconexiones programables
- Otros recursos
  - Memoria
  - Multiplicadores
  - Digital Clock Managers
  - Global clock buffers
  - Boundary scan
  - Microprocesadores



 


## Estructura interna de las FPGAs de Xilinx

### IOBs

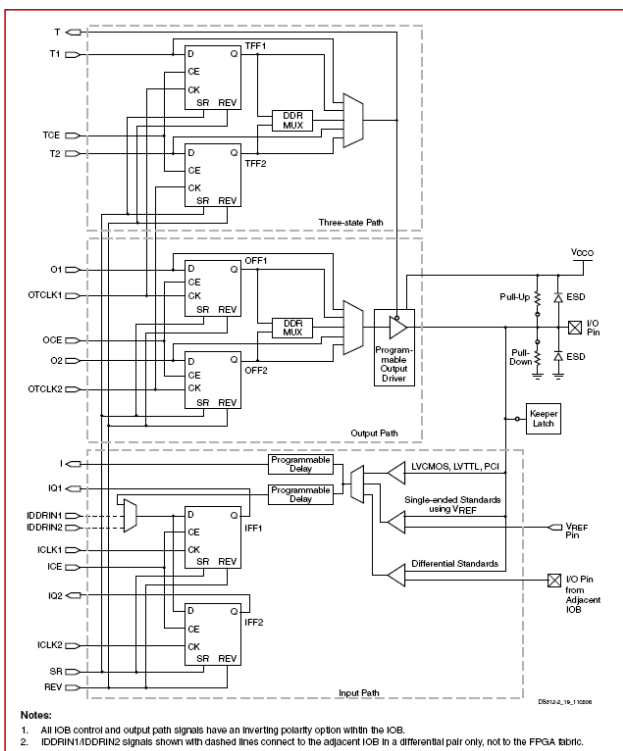


- ☐ Estructurada basada en tres bloques: entrada, salida, y tri-estado.
- ☐ Biestables:
- ☐ Buffer de salida:

 - ❑ **CLBs.**
- ❑ Cada CLB contiene 2 slices.
- ❑ Se conecta a la “switch matrix” para unirse a otros recursos de la FPGA.



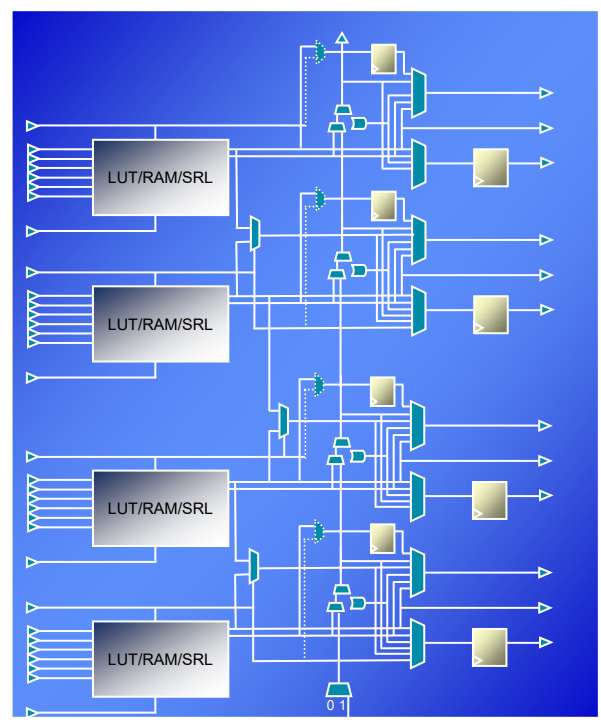- ❑ **Slices.**
- ❑ 4 Look Up Tables (LUT) de 6 entradas
- ❑ 4 flip-flop
- ❑ Líneas de propagación de acarreo (carry chain)
- ❑ Varios multiplexores
- ❑ El diseño se debe realizar para utilizar de la mejor forma posible los recursos



## Estructura interna de las FPGAs de Xilinx

### Memoria RAM distribuida

Single Port	Dual Port	Simple Dual Port	Quad Port
32x2	32x2D	32x6SDP	32x2Q
32x4	32x4D	64x3SDP	64x1Q
32x6	64x1D		
32x8	64x2D		
64x1	128x1D		
64x2			
64x3			
64x4			
128x1			
128x2			
256x1			


- ❑ Utiliza las LUTs
- ❑ El ciclo de escritura es síncrono y el lectura asíncrono
- ❑ Hay varias configuraciones
  - Single port
  - Dual port (D)
  - Quad-port (Q)
    - 1 read / write port + 3 read-only ports
  - ROM

### Otros recursos


- ❑ Multiplicadores dedicados
- ❑ Bloques de BRAM/SelectRAM.

## Estructura interna de las FPGAs de Xilinx

### Interconexiones


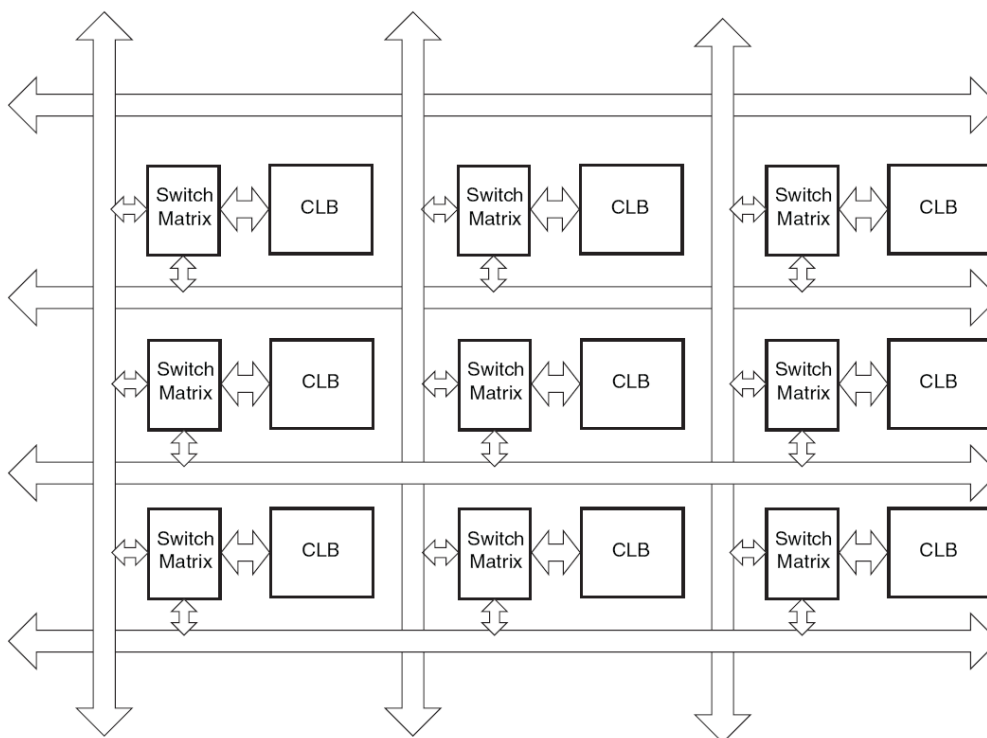


## Distribución de la señal de reloj.

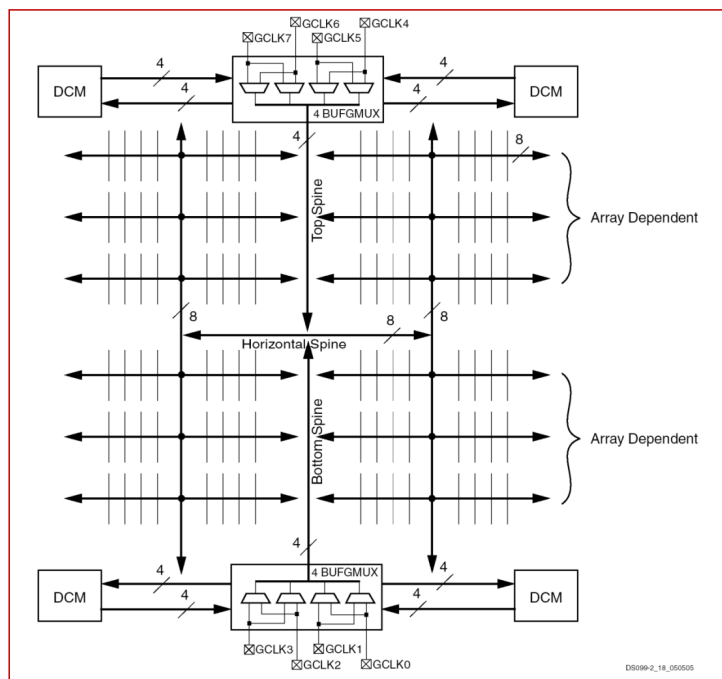


- GCLK0-GCLK7 Entradas de relojes globales.
- BUFGMUX: Multiplexores de relojes globales.
- Distribuyen otras señales de bajo skew y alto fanout:
  - Relojes adicionales.
  - Clock enables.
  - Reset.
  - Control tri-state.


## Programación de las FPGAs de Xilinx

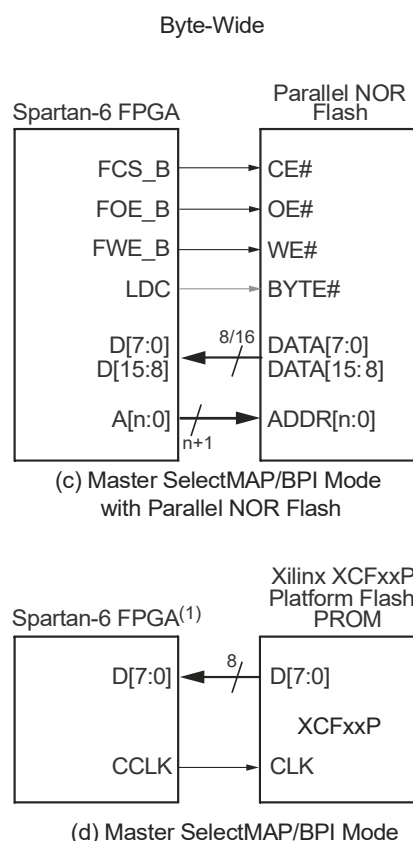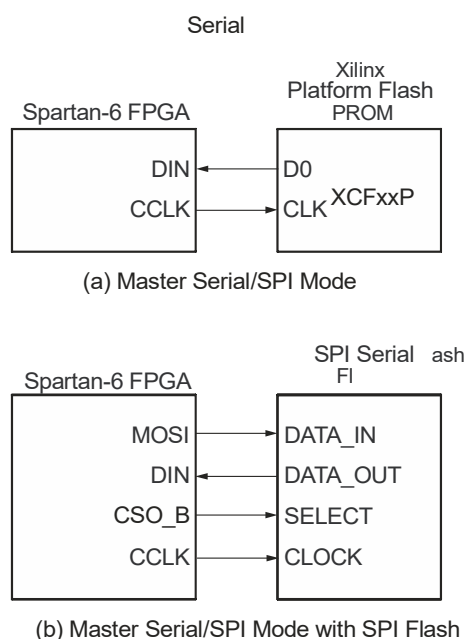

- 😊 Diseño sencillo.
- 😊 Tiempo de diseño corto.
- 😊 Costes fijos bajos.
- 😊 No penalizan los cambios.
- 😞 Tamaño de los diseños limitado.
- 😞 Complejidad de los diseños limitada.
- 😞 Rendimiento limitado.
- 😞 Consumos altos.
- 😞 Coste por unidad alto.

## Metodología de diseño

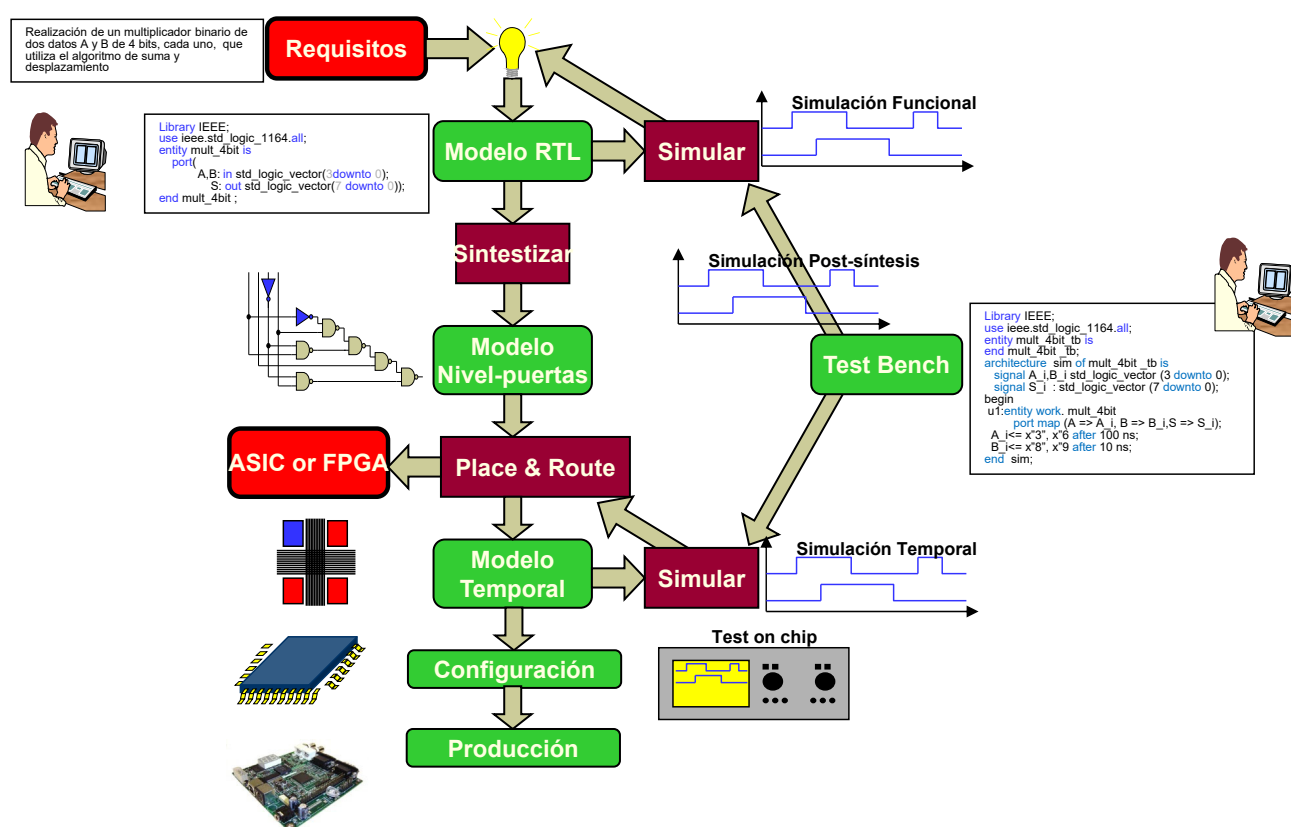

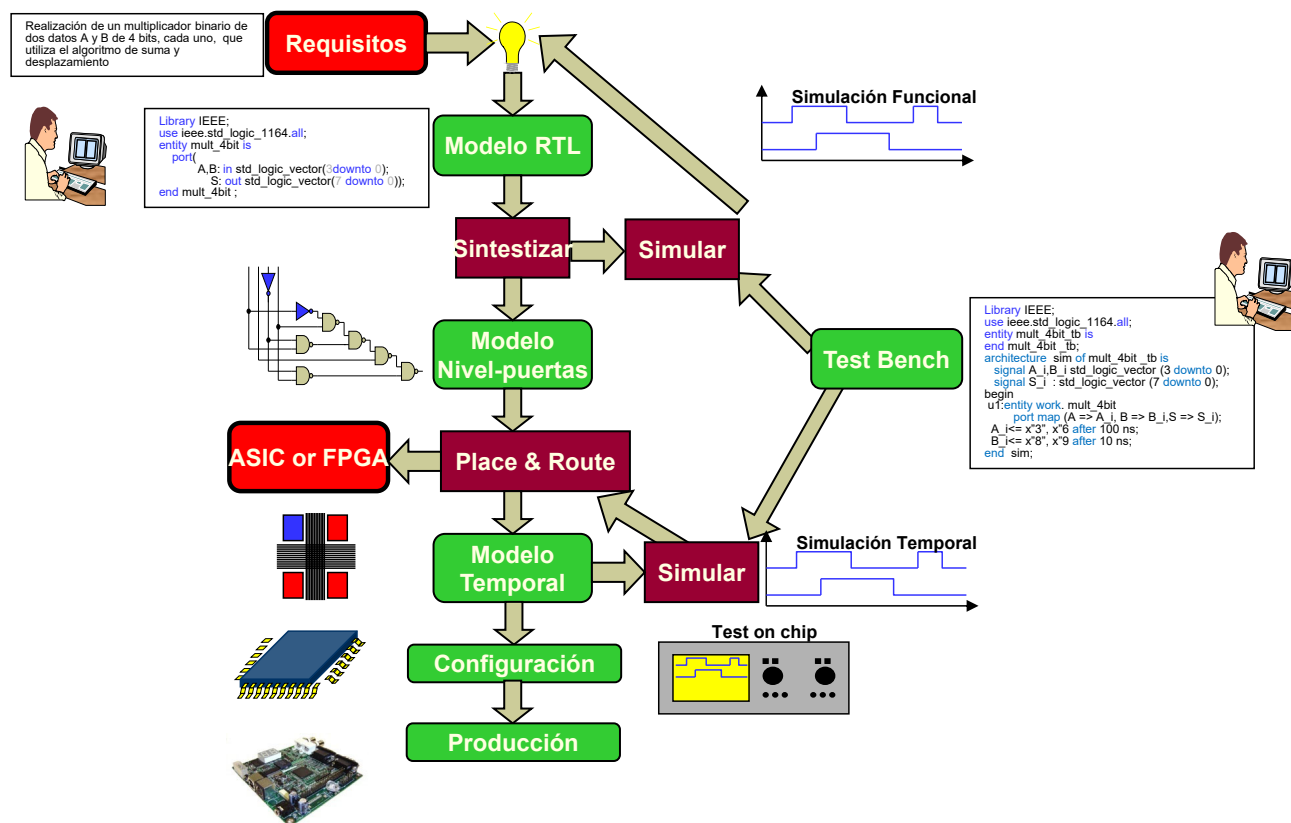

Disear un sistema digital que almacene el resultado de la suma de dos nmeros **A** y **B** de 4 bits ms una entrada de acarreo **Cin**. La suma se almacena siempre que la seal **CE** sea un nivel alto. El sistema dispone de una entrada **RST** de inicializacin asncrona que lleva todos los bits de la salida a nivel bajo.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity dis is
    port (
        A   : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        B   : in  std_logic_vector(3 downto 0);
        Cin  : in  std_logic;
        CLK  : in  std_logic;
        CE   : in  std_logic;
        RST  : in  std_logic;
        S    : out std_logic_vector(3 downto 0));
end dis;


architecture RTL of dis is
    signal aux : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
    process (A, B, Cin)
    begin
        if cin = '1' then
            aux <= std_logic_vector(unsigned(A)+unsigned(B)+1);
        else
            aux <= std_logic_vector(unsigned(A)+unsigned(B));
        end if;
    end process;

    process (CLK, RST)
    begin
        if RST = '1' then
            S <= "0000";
        elsif CLK'event and CLK = '1' then
            if CE = '1' then
                S <= aux;
            end if;
        end if;
    end process;
end RTL;




```

## Simulación funcional

 




## Síntesis

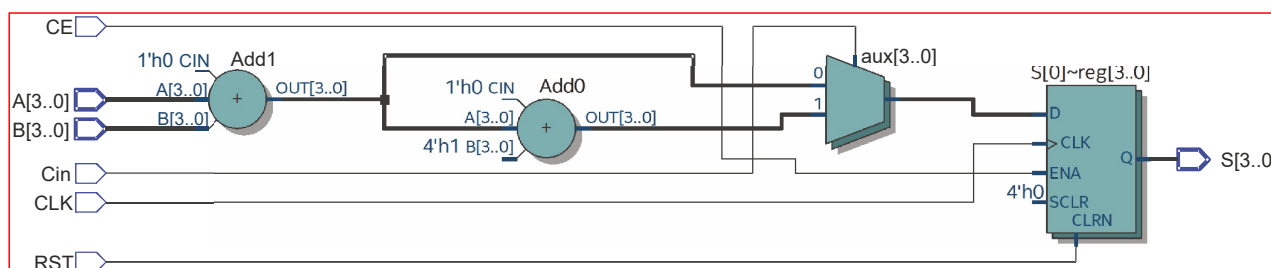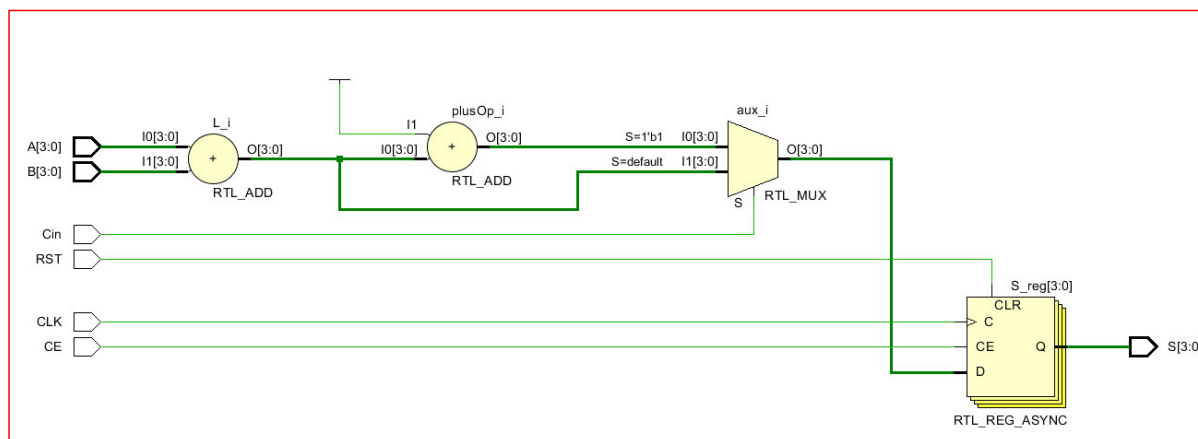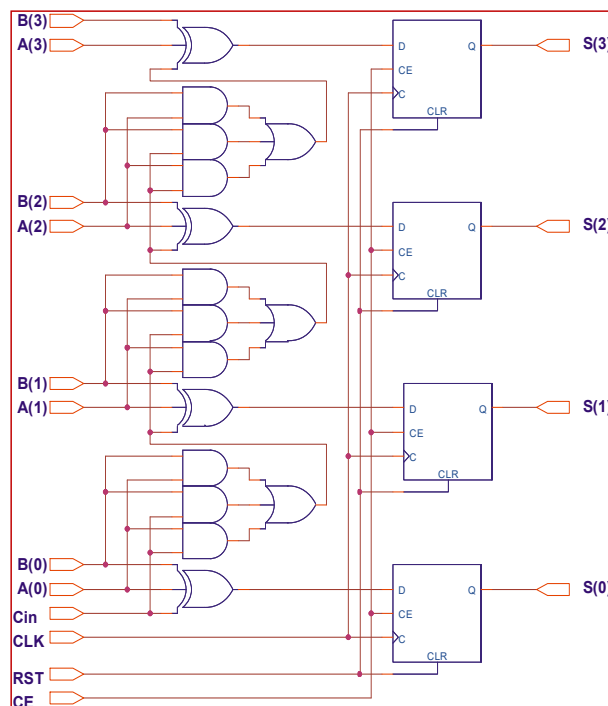


El resultado de la síntesis depende de la herramienta utilizada


## Mapping

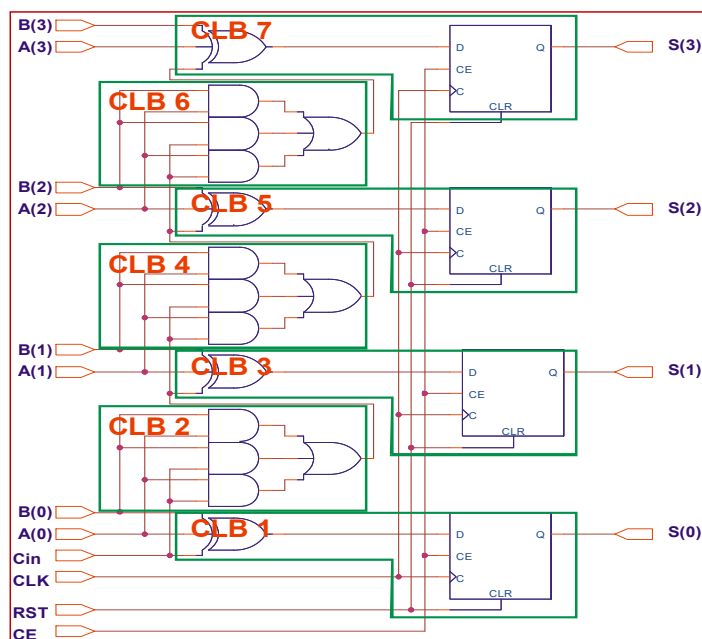

## Place

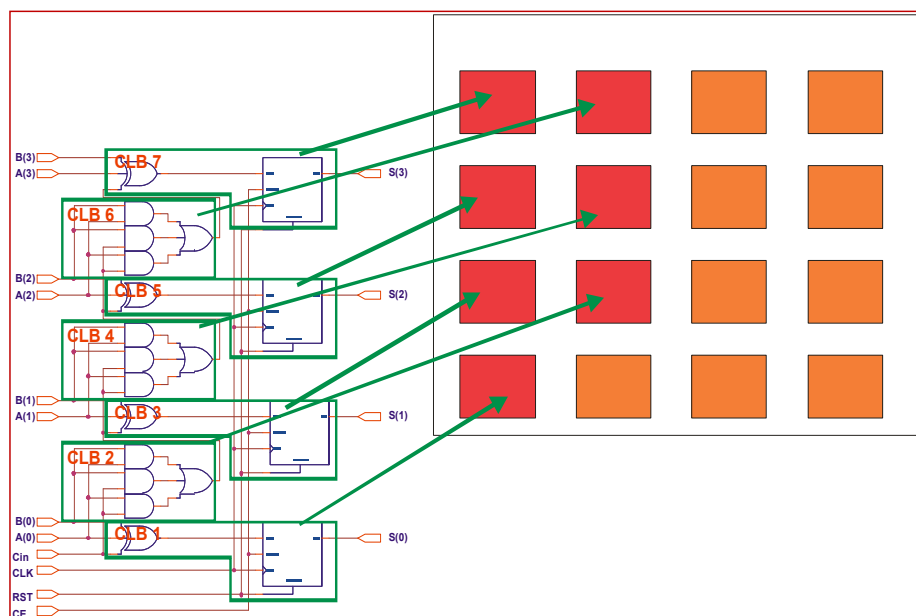

## Route

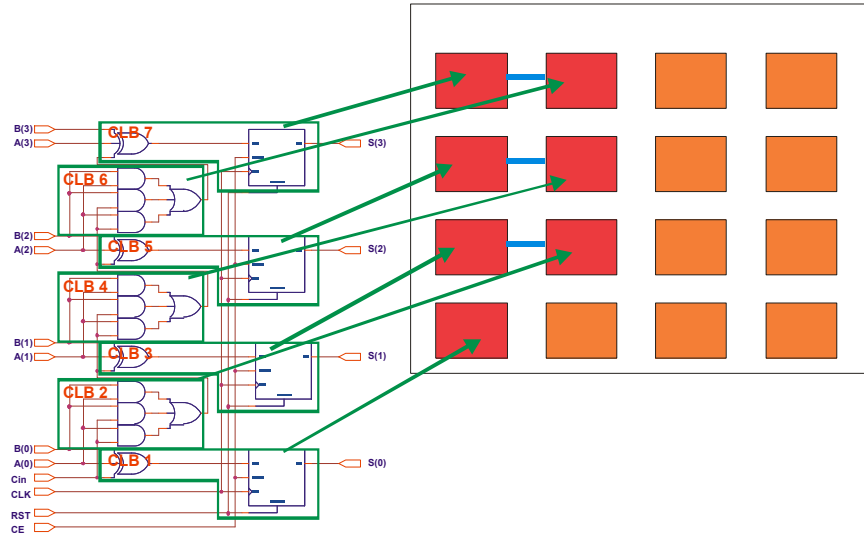

## Simulación temporal

