 




Universidad  
de Alcalá



Departamento  
de  
Electrónica

# Modelado de Sistemas Computacionales

## Grado en Ingeniería de Computadores

### Tema 3: Modelado para síntesis de subsistemas combinacionales en VHDL.

#### Circuitos combinacionales

##### ☐ Circuitos combinacionales.

☐ Las salidas, en cada instante, dependen sólo del valor, en el mismo instante, de las entradas.

☐ No tienen memoria.

##### ☐ Tipos:

- ☐ Puertas lógicas
- ☐ Multiplexores
- ☐ Decodificadores
- ☐ Codificadores
- ☐ Comparadores
- ☐ Sumadores/restadores
- ☐ Multiplicadores.

- ❑ No tienen orden de precedencia, excepto **not** que tiene el mayor.
- ❑ Se asocian de izquierda a derecha si no hay paréntesis.
- ❑ Son soportados por los tipos:
  - ❖ bit
  - ❖ boolean
  - ❖ bit\_vector.
  - ❖ std\_logic\_vectors.
  - ❖ unsigned
  - ❖ signed
- ❑ En VHDL-93 el tamaño y tipo de los **vectores** debe ser igual.

OPERACIÓN	OPERADOR
And	<i>and</i>
Or	<i>or</i>
Negación	<i>not</i>
Nor	<i>nor</i>
Nand	<i>nand</i>
Xor	<i>xor</i>
Xnor	<i>xnor</i>

```

signal x,y,z,t : std_logic;
signal s1,s2,s3,s4,s5,s6 : std_logic;

...
s1 <= x and y and z;
...
s2 <= x or y or z;
...
s3 <= x or (y and z);
...
s4 <= ((x xor y) or x )and y;
...
s5 <= not x nor (y nand z);
...
s6 <= (y or z) and x;
    
```

A este grupo de sentencias se llama asignación concurrente a señal

- ❑ Una asignación concurrente es evaluada siempre que alguna de las señales de la derecha modifiquen su valor. La señal no actualiza su valor de forma inmediata. Equivale a un proceso combinacional sensible a las señales de la derecha en la asignación.

- ❑ Sintaxis:

nombre\_señal <= forma\_de\_onda;

*¡El orden no importa: se ejecutan en paralelo!*

```

entity ejemplo is
  port(
    a, b, c, d : in std_logic;
    y          : out std_logic);
end entity;

architecture rtl_1 of ejemplo is
  signal s1, s2 : std_logic;
begin
  y <= s1 or s2;
  s1 <= a and c;
  s2 <= b and d and not(a);
end rtl_1;
    
```

```

entity ejemplo is
  port(
    a, b, c, d : in std_logic;
    y          : out std_logic);
end entity;

architecture rtl_2 of ejemplo is
  signal s1, s2 : std_logic;
begin
  s1 <= a and c;
  s2 <= b and d and not(a);
  y <= s1 or s2;
end rtl_2;
    
```

```


signal a, b      : in  std_logic;
signal c, d      : in  std_logic;
architecture rtl of eje_puertas_bas is

begin
  s1 <= a and b and c and d;
  s2 <= a or b or c or d;
  s3 <= ((a and b) or c) xor d;
  s4 <= (a and b) or (c xor d);

```

```
s3 <= a and b or c xor d;
```

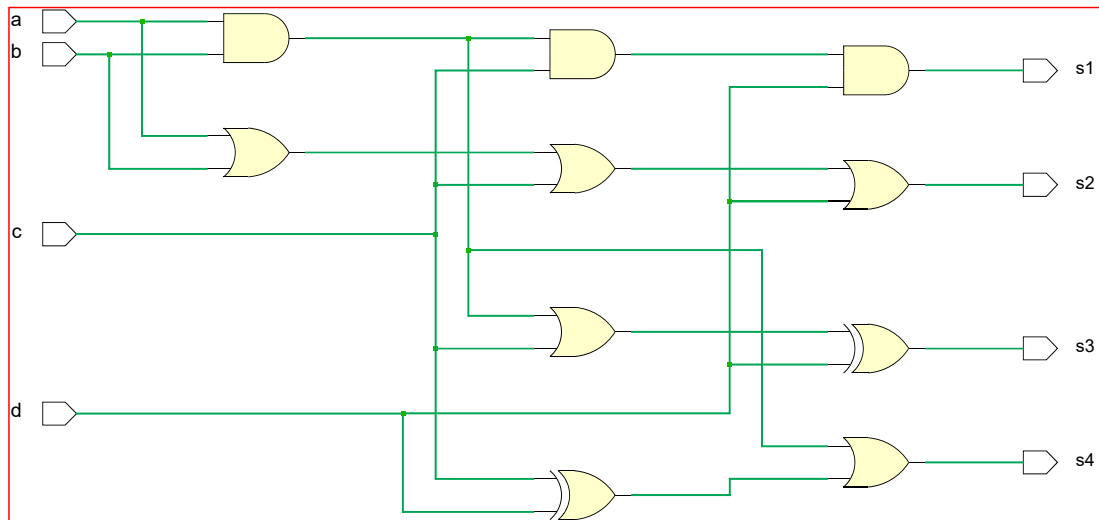
¡Esta asignación es errónea!  
¡Hay que utilizar paréntesis!



```

signal A, S,K: std_logic_vector(3 downto 0);
signal B: std_logic_vector(0 to 3);
signal C: std_logic;
...
S<= A and B;



```

 

```

signal A, S: unsigned(3 downto 0);
signal B: unsigned(0 to 3);
...
S<= A and B;

```

  



```

signal x,y,z,t : std_logic;
...
x <= y nand z nand t;

```

Error, los operadores NAND, NOR y XNOR no son asociativos

```
x <= (y nand z) nand t;
```

  

```
signal C : std_logic ;
signal B, K, AUX : std_logic_vector(3 downto 0);
. . .
```

```
K <= B when Sel = '1' else "0000" ;
```

```
AUX <= (others => C) ;
K <= B and AUX ;
```

```
K <= B and (C&C&C&C) ;
```

En VHDL-93 todos los argumentos tienen que ser del mismo tipo y tamaño

❑ En VHDL-08 se definen los operadores lógicos para aceptar vectores y elementos individuales.

```
function "and" (l : std_ulogic_vector; r : std_ulogic) return std_ulogic_vector;
function "and" (l : std_ulogic; r : std_ulogic_vector) return std_ulogic_vector;
```

```
K <= B and C;
```


Todas las asignaciones sería similares si los vectores son unsigned /signed.

❑ VHDL-08 permite utilizar los operadores lógicos con un único operando.

```
signal B: std_logic_vector(3 downto 0);
```

```
UNOS <= and B;
CEROS <= nor B;
PARIDAD <= xor B;
```

 Esto es válido para todo tipo de vectores



❑ Otros ejemplo con VHDL-08.

```

port (
  A  : in  std_logic_vector(15 downto 0);
  B  : in  std_logic_vector(15 downto 0);
  C  : in  std_logic_vector(15 downto 0);
  D  : in  std_logic_vector(15 downto 0);
  SEL : in  std_logic_vector(3 downto 0);
  S   : out std_logic_vector(15 downto 0));
. . . .
S <= (A and SEL(0)) or (B and SEL(1)) or
     (C and SEL(2)) or (D and SEL(3));

```

¿Qué circuito modela este código?

SEL	S
0001	A
0010	B
0100	C
1000	D

Resto de combinaciones, la or de las entradas

```

S <= (A and (SEL(0) and (not SEL(1)) and (not SEL(2)) and (not SEL(3))) or
     (B and (SEL(1) and (not SEL(0)) and (not SEL(2)) and (not SEL(3))) or
     (C and (SEL(2) and (not SEL(1)) and (not SEL(0)) and (not SEL(3))) or
     (D and (SEL(3) and (not SEL(1)) and (not SEL(2)) and (not SEL(0)));

```

¿Y este otro?


SEL	S
0001	A
0010	B
0100	C
1000	D

❑ Otros ejemplo con VHDL-08.

```

signal A: std_logic_vector(15 downto 0);
signal B,S: std_logic;
. . .
S <= (xor A) and B;

```

 


## Modelado de la alta impedancia.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity eje_tristate is
  port(A, B      : in  std_logic_vector( 3 downto 0);
        EN1, EN2 : in  std_logic;
        Y        : out std_logic_vector(3 downto 0));
end entity;
architecture RTL of eje_tristate is
begin
  Y <= A when EN1 = '1' else "ZZZZ";
  Y <= B when EN2 = '1' else "ZZZZ";
end;
```

```
Y <= A when EN1 else "ZZZZ";
Y <= B when EN2 else "ZZZZ";
```

Para VHDL-2008

(others=>'Z')

 

# Operadores de desplazamiento

- ❑ Los desplazadores son bloques combinacionales que desplazan un dato el número de veces especificado por un parámetro. VHDL proporciona varios **operadores de desplazamiento**:
  - ❖ Desplazamiento lógico a izquierdas (**sll-Shift Left Logical**): descarta los bits por la izquierda y rellena con ceros por la derecha.
  - ❖ Desplazamiento lógico a derechas (**srl-Shift Right Logical**): descarta los bits por la derecha y rellena con ceros por la izquierda.
  - ❖ Desplazamiento aritmético a izquierdas(**sla-Shift Left Arithmetic**): descarta los bits por la izquierda, y rellena con ceros por la derecha.
  - ❖ Desplazamiento aritmético a derechas (**sra-Shift Right Arithmetic**): descarta los bits por la derecha y...
    - ...para números con signo extiende el bit de signo por la izquierda.
    - ...para números sin signo rellena con ceros por la izquierda.
  - ❖ Rotación a izquierdas: (**rol-Rotate Left**): elimina los bits por la izquierda y los reinserta por la derecha.
  - ❖ Rotación a derechas: (**ror-Rotate Right**): elimina los bits por la derecha y los reinserta por la izquierda.

- ❑ Los vectores implicados, origen y destino, deben tener el mismo tamaño.
- ❑ Se añadieron en VHDL-93. Estos operadores estaban definidos sólo para vectores tipo *bit* y *boolean*.
- ❑ El paquete *numeric\_std* definía los operandos *rol*, *ror*, *sll* y *srl* para los tipos *unsigned*/*signed*.
- ❑ VHDL-08 define los operandos añade *sra* y *sla* para los tipos *unsigned*/*signed*

```

library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use ieee.numeric_std.all;
entity desplazador_universal is
generic(N: natural:=8; nsh: integer :=3);
port( A : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
      TIPO : in std_logic_vector(2 downto 0);
      SHIFTS: in std_logic_vector(nsh-1 downto 0);
      Y1 :out std_logic_vector(N-1 downto 0));
end desplazador_universal;

architecture Behavioral of desplazador_universal is
signal veces: integer;
begin
    veces<= to_integer(unsigned(shifts));
    with tipo select y1<=
        std_logic_vector(unsigned(a) sll veces) when "000",
        std_logic_vector(unsigned(a) srl veces) when "001",
        std_logic_vector(unsigned(a) sla veces) when "010",
        std_logic_vector(signed(a) sra veces) when "011",
        std_logic_vector(unsigned(a) rol veces) when "100",
        std_logic_vector(unsigned(a) ror veces) when "101",
        (others=>'0') when others;
end Behavioral;

```

A	10000101						01110000					
TIPO	0 (sll)	1 (srl)	2 (sla)	3 (sra)	4 (rol)	5 (ror)	0 (sll)	1 (srl)	2 (sla)	3 (sra)	4 (rol)	5 (ror)
Y	00101000	00010000	00101000	11110000	00101100	10110000	10000000	00001110	10000000	00001110	10000011	00001110

A	10101010						00010001					
TIPO	0 (sll)	1 (srl)	2 (sla)	3 (sra)	4 (rol)	5 (ror)	0 (sll)	1 (srl)	2 (sla)	3 (sra)	4 (rol)	5 (ror)
Y	001010000	00010101	01010000	11110101	01010101		10001000	00000010	10001000	00000010	10001000	00100010


Modelado de Sistemas Computacionales

13


## Operadores de desplazamiento

N=8, SHIFTS=3


☐ sll

 


☐ srl

 

☐ rol

 

☐ ror

 

```

entity desplazador_universal_2 is
generic(N : natural := 8;
      nsh: integer := 3);
port(A : in std_logic_vector(N-1 downto 0);
      TIPO : in std_logic_vector(2 downto 0);
      SHIFTS: in std_logic_vector(nsh-1 downto 0);
      SRL_IN: in std_logic;
      Y1 : out std_logic_vector(N-1 downto 0));
end desplazador_universal_2;

```

```

veces <= to_integer(unsigned(shifts));
process (all)
variable j : natural;
begin -- process
j := to_integer(unsigned(shifts));
case tipo is
when "000" => --sll
Y1(N-1 downto j) <= A(N-1-J downto 0);
Y1(j-1 downto 0) <= (others => SRL_IN);
when "001" => --srl
Y1(N-1-J downto 0) <= A(N-1 downto J);
Y1(N-1 downto N-J) <= (others => SRL_IN);
when "010" => --sla
Y1(N-1 downto j) <= A(N-1-J downto 0);
Y1(j-1 downto 0) <= (others => '0');
when "011" => --sra
Y1(N-1-J downto 0) <= A(N-1 downto J);
Y1(N-1 downto N-J) <= (others => A(N-1));
when "100" => --rol
Y1(N-1 downto j) <= A(N-1-J downto 0);
Y1(j-1 downto 0) <= A(N-1 downto N-J);
when "101" => --ror
Y1(N-1-J downto 0) <= A(N-1 downto J);
Y1(N-1 downto N-J) <= A(j-1 downto 0);
when others => y1 <= (others => '0');
end case;
end process;

```

Modelado de Sistemas Computacionales

14

- Cuando el numero de posiciones a desplazar es fijo es recomendable utilizar el operador &.

```
with tipo select Y <=
  std_logic_vector(unsigned(A) sll 3) when "000",
  std_logic_vector(unsigned(A) srl 3) when "001",
  std_logic_vector(unsigned(A) sla 3) when "010",
  std_logic_vector(signed(A) sra 3) when "011",
  std_logic_vector(unsigned(A) rol 3) when "100",
  std_logic_vector(unsigned(A) ror 3) when "101",
  (others => '0') when others;
```

```
when others;
with tipo select Y <=
  A(4 downto 0) & "000" when "000", --sll
  "000" & A(7 downto 3) when "001", --srl
  A(4 downto 0) & "000" when "010", --sla
  A(7) & A(7) & A(7) & A(7 downto 3) when "011", --sra
  A(4 downto 0) & A(7 downto 5) when "100", --rol
  A(2 downto 0) & A(7 downto 3) when "101", --ror
  (others => '0') when others;
```

## Operadores aritméticos

- Se ejecutan de izquierda a derecha.
- Todos tienen la misma precedencia.

$$A \leq b + c * d; \Rightarrow A = (a + c) * d$$

- Es conveniente utilizar ().

Operación	Operador	Tipo de datos
Suma	+	Numérico.
Resta	-	Numérico.
Producto	*	Entero, real o físico.
División	/	Entero, real o físico.
Potencia	**	Entero, real. (Exp entero)
Módulo	mod	Entero.
Resto	rem	Entero.
Valor absoluto	abs	Numérico.



<code>+</code> , <code>-</code>	Son sintetizables.
<code>/</code> , <code>mod</code> , <code>rem</code>	Son sintetizables si el segundo operador es una constante y potencia de 2.
<code>*</code>	Es sintetizables si el segundo operador es una constante y potencia de 2. En cualquier caso si el dispositivo final dispone de multiplicadores.
<code>**</code>	Es sintetizables si el primer operador es una constante y potencia de 2.
<code>abs</code>	Es sintetizables.

```
signal bus_2 : std_logic_vector(2**6 downto 0);
```

Las operaciones que proporcionan resultados constantes son sintetizable

## Operadores aritméticos

- Se utilizan con los tipos **signed** para datos con signo y **unsigned** para datos sin signo (binario natural).

```
....
signal suma,sumando_1,sumando_2:unsigned (7 downto 0);
....
suma<= sumando_1 + sumando_2;
```

Sumador con overflow

```
signal sumando_1,sumando_2:unsigned (7 downto 0);
signal suma:unsigned (8 downto 0);
....
suma<= '0'&sumando_1 + sumando_2;
```

Sumador sin overflow para números sin signo

```
suma<= '0'&sumando_1 + '0'& sumando_2;
```

```
signal a,b: std_logic_vector (3 downto 0);
signal s : std_logic_vector (4 downto 0);
....
s<= std_logic_vector( signed (a(3)&a)+ signed(b));
```

Sumador sin overflow para números con signo

```
s<= std_logic_vector( signed (a(3)&a)+ signed(b));
```

En la multiplicación, el resultado tiene tantos elementos como la suma del número de elementos de los operandos

```
signal a :unsigned (3 downto 0);
signal b :unsigned (7 downto 0);
signal s:unsigned (11 downto 0);
....
s<= a * b;
```

Con lo operadores aritméticos se pueden utilizar vectores y enteros (*integer*)

```
....
signal S,A,B:unsigned (3 downto 0);
....
S<= A + B + 8;
```

A	B	S
0011	0100	1111
0011	1000	0011
0101	0101	0010
0010	0011	1101


```
signal a,b: std_logic_vector (3 downto 0);
signal C_in: std_logic;
signal S : std_logic_vector (4 downto 0);
....
S<= std_logic_vector( signed (a(3)&a)+ signed(b) + C_in);
```

Los operadores aritméticos con objetos tipo *std\_logic*, solo es válido para VHDL-08

## Multiplexores

 
### ❑ Multiplexor o selector de datos:

- ❑ **Definición:** Circuito que permite dirigir la información de un de los N canales de entrada ( $I_i$ ), determinado por los m bit de selección ( $S_j$ ), a la salida (O).
- ❑ Compuesto por:
  - ❑ N canales de entrada ( $I_i$ ),
  - ❑ 1 canal de salida (O)
  - ❑ m entradas de selección ( $S_j$ )
- ❑ Se debe cumplir que  $2^m \geq N$ .



## Modelado de un Multiplexor 2:1

### Modelado con un proceso

 

```
process (A, B, SEL)
begin
  if SEL = '0' then
    Z1 <= A;
  else
    Z1 <= B;
  end if;
end process
```

VHDL93

```
process (all)
begin
  if SEL = '0' then
    Z1 <= A;
  else
    Z1 <= B;
  end if;
end process
```

VHDL2008

SEL	Z1
0	A
1	B

En el modelado de circuitos combinacionales con VHDL-93, en la lista de sensibilidad del proceso se deben incluir todas las señales de entrada.

Es un error muy grave que la *Lista De Sensibilidad* esté incompleta.

Para VHDL2008, en el modelado de circuitos combinacionales en la lista de sensibilidad del proceso se pone *all*.

¿Qué modificación hay que realizar si **A** y **B** son vectores?

## Sentencia IF

### Sentencia *if*.


- ❖ Permite desviar el flujo de la ejecución.
- ❖ Admite 0 o más cláusulas **elsif**
- ❖ Se permite el anidamiento
- ❖ No hay restricciones en el número de anidamientos

```
[ etiqueta: ] if condición_booleana then
  sentencias_secuenciales
[elsif condición then
  sentencias_secuenciales ]
[ else
  sentencias_secuenciales ]
end if [ etiqueta ] ;
```

```
else if condición_booleana
  sentencias_secuenciales
end if;
...
```

Es diferente a *elsif*.

# Modelado de un Multiplexor de 4:1 .

 

E	S <sub>1</sub> S <sub>0</sub>	O
1	X X	0
0	0 0	I <sub>0</sub>
0	0 1	I <sub>1</sub>
0	1 0	I <sub>2</sub>
0	1 1	I <sub>3</sub>

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux4_1 is
    port( E, S1, S0      : in  std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in  std_logic;
          O              : out std_logic);
end mux4_1;

architecture RTL of mux4_1 is

begin

    process(S1, S0, E, I1, I2, I3, I0)
    begin
        if E = '0' then
            if s1 = '0' and s0 = '0' then
                O <= I0;
            elsif s1 = '0' and s0 = '1' then
                O <= I1;
            elsif s1 = '1' and s0 = '0' then
                O <= I2;
            else
                O <= I3;
            end if;
        else
            O <= '0';
        end if;
    end process;
end RTL;

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;


entity mux4_1 is
    port( E, S1, S0      : in  std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in  std_logic;
          O              : out std_logic);
end mux4_1;

architecture RTL of mux4_1 is

begin

    process(S1, S0, E, I1, I2, I3, I0)
    begin
        if E = '0' then
            if s1 = '0' and s0 = '0' then
                O <= I0;
            elsif s1 = '0' and s0 = '1' then
                O <= I1;
            elsif s1 = '1' and s0 = '0' then
                O <= I2;
            else
                O <= I3;
            end if;
        else
            O <= '0';
        end if;
    end process;
end RTL;

```

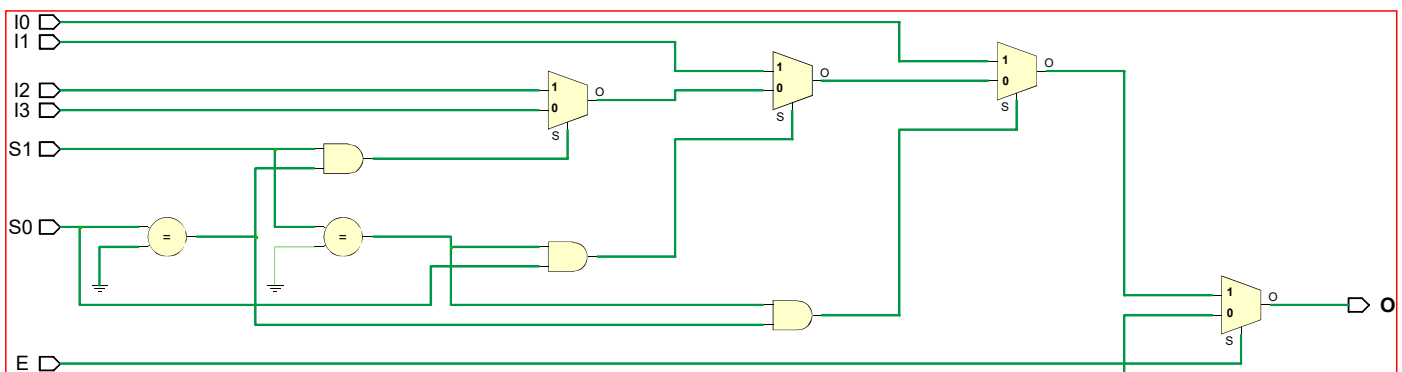

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4_1 is
    port( E, S1, S0      : in  std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in  std_logic;
          O              : out std_logic);
end mux4_1;
architecture RTL of mux4_1 is
    signal SEL : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    SEL <= S1&S0;

    process(SEL, E, I1, I2, I3, I0)
    begin
        if E = '0' then
            if SEL = "00" then
                O <= I0;
            elsif SEL = "01" then
                O <= I1;
            elsif SEL = "10" then
                O <= I2;
            else
                O <= I3;
            end if;
        else
            O <= '0';
        end if;
    end process;
end RTL;



```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4_1 is
    port( E, S1, S0      : in  std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in  std_logic;
          O              : out std_logic);
end mux4_1;
architecture RTL of mux4_1 is
    signal SEL : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    SEL <= S1&S0;

    process(SEL, E, I1, I2, I3, I0)
    begin
        if E = '0' then
            if SEL = "00" then
                O <= I0;
            elsif SEL = "01" then
                O <= I1;
            elsif SEL = "10" then
                O <= I2;
            else
                O <= I3;
            end if;
        else
            O <= '0';
        end if;
    end process;
end RTL;

```

  

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4_1 is
    port( E, S1, S0      : in  std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in  std_logic;
          O              : out std_logic);
end mux4_1;
architecture RTL of mux4_1 is
    signal SEL : std_logic_vector(1 downto 0);
begin

    process(S1,S0, E, I1, I2, I3, I0)
    begin

        SEL <= S1&S0;

        if E = '0' then
            if SEL = "00" then
                O <= I0;
            elsif SEL = "01" then
                O <= I1;
            elsif SEL = "10" then
                O <= I2;
            else
                O <= I3;
            end if;
        else
            O <= '0';
        end if;
    end process;
end RTL;

```

¡El código es erróneo!

WARNING: [Synth 8-614] signal 'SEL' is read in the process but is not in the sensitivity list [C:/...]

```



library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4_1 is
    port( E, S1, S0      : in  std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in  std_logic;
          O              : out std_logic);
end mux4_1;
architecture RTL of mux4_1 is
    signal SEL : std_logic_vector(1 downto 0);
begin

    process(S1,S0, E, I1, I2, I3, I0)
    begin

        SEL <= S1&S0;

        if E = '0' then
            if SEL = "00" then
                O <= I0;
            elsif SEL = "01" then
                O <= I1;
            elsif SEL = "10" then
                O <= I2;
            else
                O <= I3;
            end if;
        else
            O <= '0';
        end if;
    end process;
end RTL;

```

  

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4_1 is
    port( E, S1, S0      : in  std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in  std_logic;
          O              : out std_logic);
end mux4_1;
architecture RTL of mux4_1 is
    signal SEL : std_logic_vector(1 downto 0);
begin

    process (S1,S0,SEL,E,I1,I2,I3,I0)
    begin

        SEL <= S1&S0;

        if E = '0' then
            if SEL = "00" then
                O <= I0;
            elsif SEL = "01" then
                O <= I1;
            elsif SEL = "10" then
                O <= I2;
            else
                O <= I3;
            end if;
        else
            O <= '0';
        end if;
    end process;
end RTL;

```

¡Esta, es una mala solución!

```



library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4_1 is
    port( E, S1, S0      : in  std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in  std_logic;
          O              : out std_logic);
end mux4_1;
architecture RTL of mux4_1 is
    signal SEL : std_logic_vector(1 downto 0);
begin

    process (S1,S0,SEL,E,I1,I2,I3,I0)
    begin

        SEL <= S1&S0;

        if E = '0' then
            if SEL = "00" then
                O <= I0;
            elsif SEL = "01" then
                O <= I1;
            elsif SEL = "10" then
                O <= I2;
            else
                O <= I3;
            end if;
        else
            O <= '0';
        end if;
    end process;
end RTL;

```

  


## □ Simulación temporal.

```

SEL <= S1&S0;

process(SEL, E, I1, I2, I3, I0)
begin
  if E = '0' then
    if SEL = "00" then
      O <= I0;
    elsif SEL = "01" then
      O <= I1;


```

 


```

process(S1,S0,E,I1,I2,I3,I0)
begin
  SEL <= S1&S0;
  if E = '0' then
    if SEL = "00" then
      O <= I0;
    elsif SEL = "01" then
      O <= I1;
    elsif SEL = "10"

```

 

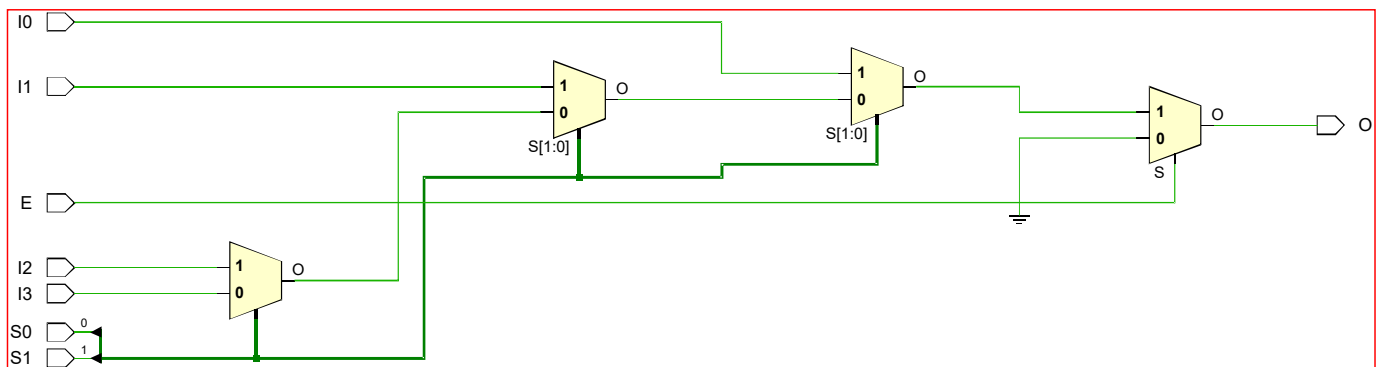¡Todos los modelos generan la misma estructura!



El modelo correcto es:

```

SEL <= S1&S0;

process(SEL, E, I1, I2, I3, I0)
begin
  if E = '0' then
    if SEL = "00" then
      O <= I0;
    elsif SEL = "01" then
      O <= I1;
    . . . .

```



## Modelado de un Multiplexor de 4:1 con VHDL 2008.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux4_1 is
    port( E, S1, S0      : in  std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in  std_logic;
          O              : out std_logic);
end mux4_1;

architecture RTL of mux4_1 is

begin

    process(all)
    begin
        if E = '0' then
            if s1 = '0' and s0 = '0' then
                O <= I0;
            elsif s1 = '0' and s0 = '1' then
                O <= I1;
            elsif s1 = '1' and s0 = '0' then
                O <= I2;
            else
                O <= I3;
            end if;
        else
            O <= '0';
        end if;
    end process;
end RTL;

```

VHDL-08 permite simplificar la lista de sensibilidad de los procesos utilizando la palabra reservada **all** para declarar todas las entradas

Esto permite reducir notablemente los errores de síntesis.

## Cosas que se pueden hacer y no.

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity mux4_1 is
    port( E, S1, S0      : in  std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in  std_logic;
          O              : out std_logic);
end mux4_1;
architecture RTL of mux4_1 is
Begin
process(S1, S0, E, I1, I2, I3, I0)
begin
    if E = '0' then
        if S1&S0 = "00" then
            O <= I0;
        elsif S1&S0 = "01" then
            O <= I1;
        elsif S1&S0 = "10" then
            O <= I2;
        else
            O <= I3;
        end if;
    else
        O <= '0';
    end if;
end process;

```

Vivado(AMD\_Xilinx)

Error: found "2" definition of operator, cannot determine exact overloaded matching definition for "&"

Quartus(Intel-Altera)

Error (10327): can't determine definition of operator "&" -- found 2 possible definitions

Hay ambigüedad en cuanto al tipo de datos de la expresión

```
if std_logic_vector'(S1&S0) = "00" then
```

```
if std_logic_vector'(S1, S0) = "00" then
```

La sintaxis `std_logic_vector'( )` es una expresión VHDL cualificada (*qualified expression*).

La expresión entre paréntesis se interpreta como una agregación que se convierte en un vector. resultante que debe ser `std_logic_vector`. Con la notación de la expresión cualificada, se define explícitamente el tipo de dato resultante.

## □ Sentencia de asignación condicional

- Permite desviar el flujo de la ejecución de forma similar a las sentencia if.
- Es sensible a las señales que aparecen en las expresiones de las formas de ondas o en las propias condiciones.


```
[ etiqueta: ] nombre_señal <=
    {forma_de_onda when expresión_booleana else}
    [forma_de_onda when expresión_booleana];
```

- En VHDL-93 es una sentencia concurrente y va siempre fuera de los procesos.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux4_1_conc is
    port( sel      : in  std_logic_vector(1 downto 0);
          D0, D1, D2, D3 : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          S        : out std_logic_vector(7 downto 0));
end mux4_1_conc;

 architecture rtl_1 of mux4_1_conc is
begin
    S <= D0 when (sel = "00" ) else
          D1 when (sel = "01" ) else
          D2 when (sel = "10" ) else
          D3 when (sel = "11" ) else (others=>'0');
end architecture;
```




- En VHDL-08 puede ser una sentencia concurrente o secuencial según si va fuera o dentro de los procesos.

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux4_1_sec is
    port( sel      : in  std_logic_vector(1 downto 0);
          D0, D1, D2, D3 : in  std_logic_vector(7 downto 0);
          S        : out std_logic_vector(7 downto 0));
end mux4_1_sec;

architecture rtl_1 of mux4_1_sec is
begin
    process (all)
    begin
        S <= D0 when (sel = "00" ) else
              D1 when (sel = "01" ) else
              D2 when (sel = "10" ) else
              D3 when (sel = "11" ) else (others => '0');
    end process;
end architecture;
```

 La asignación también puede ser a una variable




## Comparativa.

```
S <= D0 when (sel = "00" ) else
D1 when (sel = "01" ) else
D2 when (sel = "10" ) else
D3 when (sel = "11" ) else (others=>'0');
```

```
process (all)
begin
  S <= D0 when (sel = "00" ) else
    D1 when (sel = "01" ) else
    D2 when (sel = "10" ) else
    D3 when (sel = "11" ) else (others => '0');
end process;
```
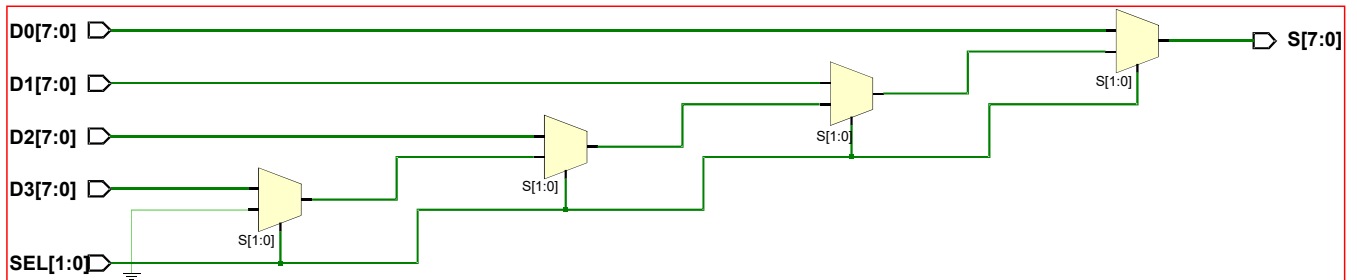
```
process(all)
begin
  if SEL = "00" then
    S <= D0;
  elsif SEL = "01" then
    S <= D1;
  elsif SEL = "10" then
    S <= D2;
  elsif SEL = "11" then
    S <= D3;
  else
    S<=(others=>'0');
  end if;
end process;
```




## Comparativa.

```
S <= D0 when (sel = "00" ) else
D1 when (sel = "01" ) else
D2 when (sel = "10" ) else
D3;
```

```
process (all)
begin
  S <= D0 when (sel = "00" ) else
    D1 when (sel = "01" ) else
    D2 when (sel = "10" ) else
    D3;
end process;
```
 
```
process(all)
begin
  if SEL = "00" then
    S <= D0;
  elsif SEL = "01" then
    S <= D1;
  elsif SEL = "10" then
    S <= D2;
  end if;
end process;
```



## Operadores relacionales

- Permiten comparar objetos y datos.
- Admiten cualquier tipo de datos.
- Devuelven un valor **boolean** (*true* ó *false*).
- Los objetos comparados deben ser del mismo tipo.

OPERACIÓN	OPERADOR
Igual	=
Diferente	/=
Mayor que	>
Menor que	<
Mayor o igual que	>=
Menor o igual que	<=

```

signal s1,s2,s3 : std_logic_vector(3 downto 0);
signal s4 : std_logic_vector(2 downto 0);
signal r1,r2 : std_logic;
signal ROW : in std_logic_vector(3 downto 0);
...

if(ce = '1') and (ROW = x"F") then
...

if (s1=s2) then
...
y <= c when (s1=s2) else. .

...

if (s3<s4) then

...

y <= c when (s3<s4) else. .
    
```

```

y <= c when (a = '1' ) else
d when (b = '1' ) ;
    
```

```

ROW = 4x"F"
ROW = 4d"15"
    
```

Para VHDL-2008

Alinea a la izquierda

Compara a derechas

s3	1	0	1	1
s4	1	1	0	



# Sentencias condicionales

- El paquete **numeric\_std** permiten comparar **un/signed** con enteros.

```

signal counter_bit: unsigned(4 downto 0);
signal CE : std_logic;

---

if (CE = '1') and (counter_bit < 8) then
    counter_bit <= counter_bit+1;
elsif (busy = '0') and (counter_bit = 8) then
    counter_bit <= (others => '0');
end if;
    
```

```

H <= D0 when (counter_bit < 8) else
D1 when (counter_bit > 7) and (counter_bit < 12) else
D2 when (counter_bit > 11) and (counter_bit < 14) else
D3;
    
```


```
counter_bit <= 0;
```

Error, tipos diferentes

- Hay que tener mucho cuidado con las construcciones **if** incompletas. Pueden generar (inferir) latches.

```
process(all)
begin
  if (a='1') then
    y <= c;
  elsif (b='1') then
    y <= d;
  end if;
end process;
```
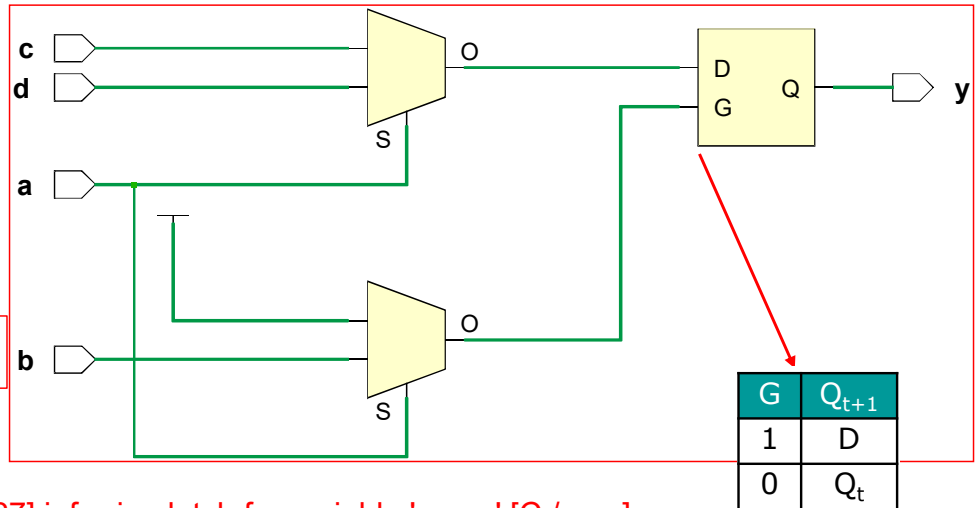
```
y <= c when (a = '1') else
d when (b = '1') ;
```



WARNING: [Synth 8-327] inferring latch for variable 'y\_reg' [C:/...]

¿Cuánto vale **y** para a='0' y b='0'?



El valor que tenía

¡Es un circuito secuencial ya que tiene memoria!


¡Es un error que se comete a menudo!

- Solución.

```
process(all)
begin
  if (a='1') then
    y <= c;
  elsif ( b = '1') then
    y <= d;
  else
    y<= '0';
  end if;
end process;
```

```
process(all)
begin
  y<= '0';
  if (a='1') then
    y <= c;
  elsif ( b = '1') then
    y <= d;
  end if;
end process;
```
 
```
y <= c when (a = '1') else
d when (b = '1') else
'0';
```




## ❑ Solución incorrecta.

```
process(all)
begin
  if (a='1') then
    y <= c;
  elsif ( b = '1') then
    y <= d;
  else
    y<= y;
  end if;
end process;
```

```
process(all)
begin
  y<= y;
  if (a='1') then
    y <= c;
  elsif ( b = '1') then
    y <= d;
  end if;
end process;
```
 
```
y <= c when (a = '1' ) else
d when (b = '1' ) else
y;
```




# Sentencias condicionales

## ❑ Otra forma generar (inferir) latches.

ENTRADAS	SALIDAS		
	A_MAYOR_B	B_MAYOR_A	A_IGUAL_B
A > B	1	0	0
A < B	0	1	0
A = B	0	0	1
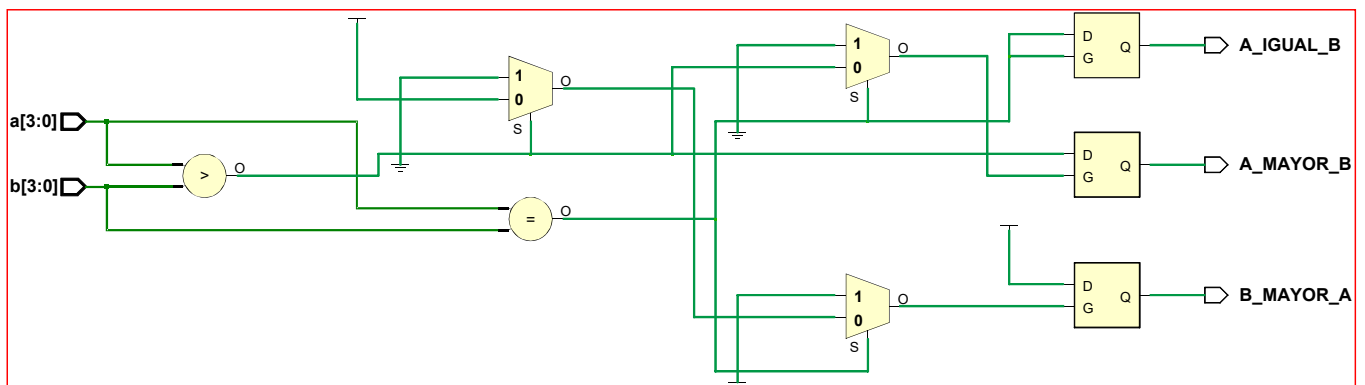
```
process (A, B)
begin
  if A = B then
    A_IGUAL_B <= '1';
  elsif A > B then
    A_MAYOR_B <= '1';
  else
    B_MAYOR_A <= '1';
  end if;
end process;
```




A	1000	1110
B	1000	1010
B_MAYOR_A		
A_MAYOR_B		
A_IGUAL_B		
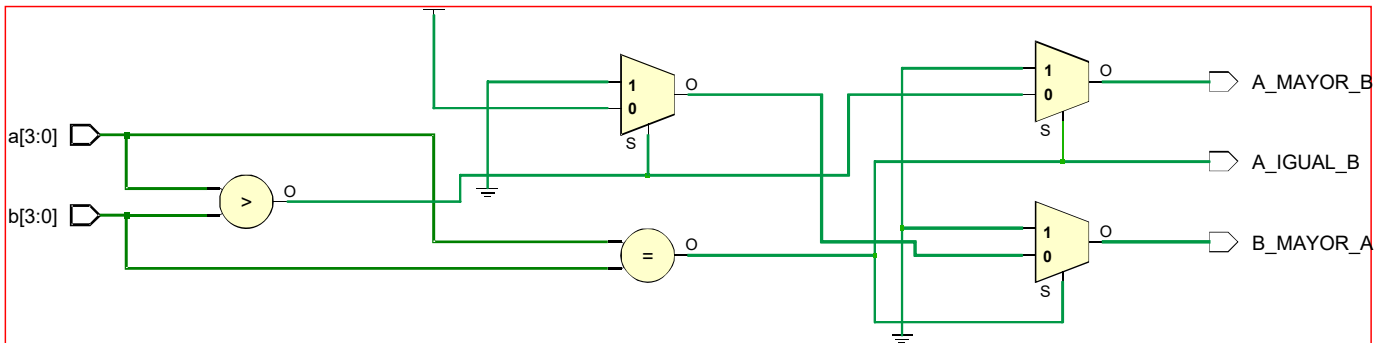
## ❑ Solución.

```
process (A, B)
begin
  A_IGUAL_B   <= '0';
  A_MAYOR_B   <= '0';
  B_MAYOR_A   <= '0';
  if A = B then
    A_IGUAL_B <= '1';
  elsif A > B then
    A_MAYOR_B <= '1';
  else
    B_MAYOR_A <= '1';
  end if;
end process;
```


```
process (A, B)
begin
  if A = B then
    A_IGUAL_B <= '1';
    A_MAYOR_B <= '0';
    B_MAYOR_A <= '0';
  elsif A > B then
    A_IGUAL_B <= '0';
    A_MAYOR_B <= '1';
    B_MAYOR_A <= '0';
  else
    A_IGUAL_B <= '0';
    A_MAYOR_B <= '0';
    B_MAYOR_A <= '1';
  end if;
end process;
```



**Para evitar los latches: ¡a todas las señales DE SALIDA DE UN PROCESO COMBINACIONAL siempre se le debe asignar un valor, independientemente del camino seguido en la ejecución del proceso!**
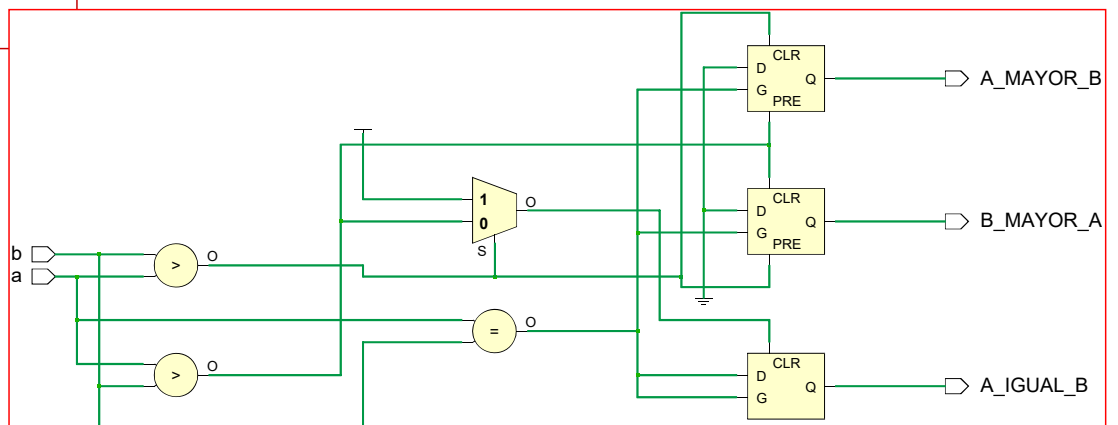
## ❑ Solución incorrecta.

```
process (A, B)
begin
  if A = B then
    A_IGUAL_B <= '1';
    A_MAYOR_B <= '0';
    B_MAYOR_A <= '0';
  end if;
  if A > B then
    A_IGUAL_B <= '0';
    A_MAYOR_B <= '1';
    B_MAYOR_A <= '0';
  end if;
  if B > A then
    A_IGUAL_B <= '0';
    A_MAYOR_B <= '0';
    B_MAYOR_A <= '1';
  end if;
end process;
```



- ❑ Antes de VHDDL-08 era necesario que las expresiones condicionales devolvieran un valor tipo *boolean* (*true* o *false*) ahora pueden devolver un valor tipo *bit* o *std\_ulogic* (1= *true* y 0= *false*). También *std\_ulogic*.

```
SUBTYPE std_logic IS resolved std_ulogic;
```

```
process (A, B, SEL)
begin
  if SEL = '0' then
    Z1 <= A;
  else
    Z1 <= B;
  end if;
end process
```

VHDL93

```
process (all)
begin
  if not SEL then
    Z1 <= A;
  else
    Z1 <= B;
  end if;
end process
```

VHDL2008

```
if (A='1' and B='0' and C='1') then
```

```
if (A and not B and C) then
```

```
if (A and not B and C='1') then
```

¡Error!

```
if a = '1' and b = '1' and d = x"A" then
```

```
if a and b and d = 4d"10" then
```

¡Error!

No se puede realizar operaciones lógicas entre tipo bit/std\_ulogic con boolean.

- ❑ Es lo mismo para la asignación condicional.

```
O <= A when (B and not C) else E;
```

=

```
O <= A when (B='1' and C='0') else E;
```

```
O <= A when (B and C='0') else E;
```

¡Error!

```
O <= A when (B and not C and d = 4d"10" ) else E;
```

¡Error!

```
O1 <= (C and E) when (A = '0' and B = '0') else
      (C xor E) when (A = '0' and B = '1') else
      (C or E) when (A = '1' and B = '0') else
      C nor E;
```

```
O1 <= (C and E) when (not A and not B) else
      (C xor E) when (not A and B) else
      (C or E) when (A and not B) else
      C nor not E;
```



- VHDL-08 define nuevos operadores relacionales que devuelven un valor tipo *bit* o *std\_ulogic* (1 o 0).

Resultado	
boolean	bit/std_ulogic
=	?=
/=	?/=
<	?<
<=	?<=
>	?>
>=	?>=

```
if a and b and d ?= 4d"10" then
```

El operador ?=devuelve un valor std\_logic.

```
O<= A when (B and not C and d ?= 4d"10" ) else E;
```

OPERANDOS		RESULTADO	
X	Y	X=Y	X=?Y
'0'	'0'	true	'1'
'0'	'1'	false	'0'
'0'	'L'	false	'1'
'0'	'H'	false	'0'
'0'	'-'	false	'1'
'1'	'1'	true	'1'
'1'	'L'	false	'0'
'1'	'H'	false	'1'
'1'	'-'	false	'1'

```
signal aux_1:std_logic_vector(3 downto 0);
signal aux_2:unsigned(3 downto 0);
...
O2<= A when (aux_1(3) and aux_2(3)) else E;
```

```
O2<= a when (b or not c or f) else e;
```

```
O3<= a when (b or not c xor f) else e;
```

¡Error!

```
O3<= a when (b or not c) xor f else e;
```

```
O1<= a when (b xor f ) else e;
```

# Sentencias condicionales

- Al devolver un valor tipo *bit* o *std\_ulogic* (1 o 0) los operandos relacionales con ? se pueden utilizar en las asignaciones.

```
S <= A ?= B;
```

=

```
signal A, B : std_logic_vector(3 downto 0);
signal S: std_logic;
begin
...
S <= '1' when A = B else '0';
```

```
S <= C ?> D;
```

=

```
signal C, D : unsigned(3 downto 0);
signal S: std_logic;
begin
...
S <= '1' when C > D else '0';
```

- VHDL-08 define las funciones *maximum* y *minimum* que devuelven el mayor o el menor respectivamente de dos valores.

Pueden trabajar con escalares y vectores.

```
signal MAX,MIN,X,Y : std_logic_vector(7 downto 0);
. . .
begin
. . .
```

```
MAX<=maximum( X,Y);
```


=

```
process(all)
begin
  if X > Y then
    MAX <= X;
  else
    MAX <= Y;
  end if;
end process;
```

```
MIN<=minimum( X,Y);
```

=
 
```
process(all)
begin
  if X > Y then
    MAX <= X;
  else
    MAX <= Y;
  end if;
end process;
```



- Funciones *maximum* y *manimum*.

```
signal MAX,MIN,X,Y : std_logic_vector(7 downto 0);
. . .
begin
. . .
```

```
MAX<= maximum("100",X);
```

¡Error, tamaños diferentes!

```
MAX<= maximum(123,X);
```


¡Error, tipos diferentes!

```
signal MAX,X,Y : unsigned(7 downto 0);
. . .
begin
. . .
```

```
MAX<= maximum(123,X);
```

Asignación correcta.
 
## □ Multiplexor de 4 canales, otro modelado .



E	S <sub>1</sub>	S <sub>0</sub>	O
1	X	X	0
0	0	0	I <sub>0</sub>
0	0	1	I <sub>1</sub>
0	1	0	I <sub>2</sub>
0	1	1	I <sub>3</sub>

```

type std_ulogic is ( 'U', -- Uninitialized
                    'X', -- Forcing Unknown
                    '0', -- Forcing 0
                    '1', -- Forcing 1
                    'Z', -- High Impedance
                    'W', -- Weak Unknown
                    'L', -- Weak 0
                    'H', -- Weak 1
                    '-' -- Don't Care
                    );
    
```

Se deben contemplar todas las combinaciones

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux_4_1 is
    port( E, S1, S0 : in std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in std_logic;
          O : out std_logic);
end entity mux_4_1;

architecture rtl of mux_4_1 is
    signal sel : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    sel <= S1 & S0;

    process(sel, I0, I1, I2, I3)
    begin
        if E = '0' then
            case sel is
                when "00" =>
                    O <= I0;
                when "01" =>
                    O <= I1;
                when "10" =>
                    O <= I2;
                when "11" =>
                    O <= I3;
                when others =>
                    O <= '0';
            end case;
        else
            O <= '0';
        end if;
    end process;
end architecture;
    
```

Para VHDL-2008

process (all)

```

when others =>
    O <= I3;
end case;
    
```

53

## □ Multiplexor de 4 canales, otro modelado .


```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;

entity mux_4_1 is
    port( E, S1, S0 : in std_logic;
          I1, I2, I3, I0 : in std_logic;
          O : out std_logic);
end entity mux_4_1;

architecture rtl of mux_4_1 is
    signal sel : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    sel <= S1 & S0;


    process(all)
    begin
        if E = '0' then
            case sel is
                when "00" =>
                    O <= I0;
                when "01" =>
                    O <= I1;
                when "10" =>
                    O <= I2;
                when "11" =>
                    O <= I3;
                when others =>
                    O <= '0';
            end case;
        else
            O <= '0';
        end if;
    end process;
end architecture;
    
```

 

54
 
### Decodificadores.

Es un circuito combinacional de  $m$  entradas y  $N$  salidas ( $2^m \geq N$ ) de las que en cada momento se activa "sólo" una de ellas.



Sel[1:0]	O[3..0]
00	0001
01	0010
10	0100
11	1000

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decoder is
    port (
        sel : in  std_logic_vector(1 downto 0);
        O   : out std_logic_vector(3 downto 0));
end decoder;

architecture rtl of decoder is
begin
    process (sel) is
    begin
        case sel is
            when "00" =>
                O <= "0001";
            when "01" =>
                O <= "0010";
            when "10" =>
                O <= "0100";
            when others =>
                O <= "1000 ";
            end case;
        end process;
    end rtl;

```

### Sentencia *null*. Es una sentencia secuencial

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decoder is
    port (
        sel : in  std_logic_vector(1 downto 0);
        O   : out std_logic_vector(3 downto 0));
end decoder;

architecture rtl of decoder is
begin
    process (sel) is
    begin
        case sel is
            when "00" =>
                O <= "0001";
            when "01" =>
                O <= "0010";
            when "10" =>
                O <= "0100";
            when "11" =>
                O <= "1000";
            when others =>
                null;
            end case;
        end process;
    end rtl;

```

¡La sentencia *null* puede inferir latches!

```

when others =>
    O <= "1000 ";
end case;

```

```

when others =>
    O <= "0000 ";
end case;


```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity decoder is
  port (
    sel : in  std_logic_vector(1 downto 0);
    O    : out std_logic_vector(3 downto 0));
end decoder;

architecture rtl of decoder is
begin
  process (sel) is
  begin
    case sel is
      when "00" =>
        O <= "0001";
      when "01" =>
        O <= "0010";
      when "10" =>
        O <= "0100";
      when others =>
        O <= "1000";
      end case;
    end process;
  end rtl;

```

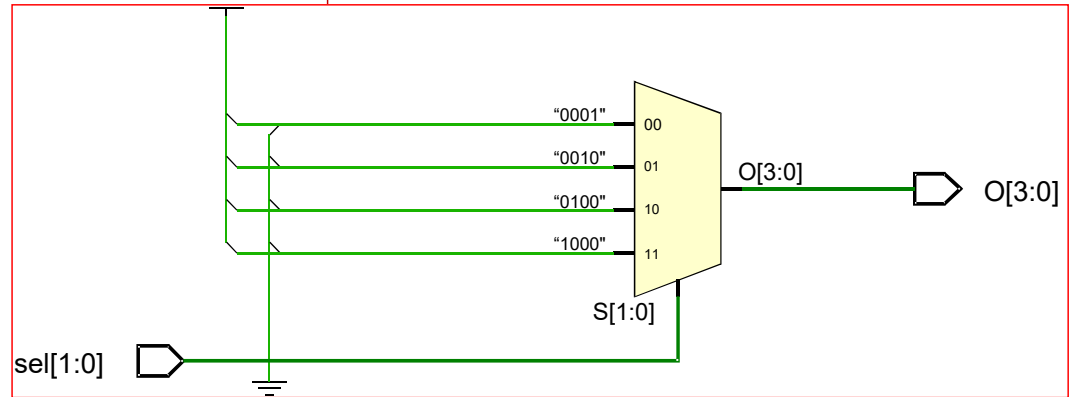

## Sentencias de selección condicional

### ❑ Sentencia **case**.

- ❑ Permiten seleccionar el grupo de sentencias que deben ejecutarse entre un conjunto de posibilidades.
- ❑ Las alternativas son excluyentes (sólo se debe satisfacer una).
- ❑ Se deben contemplar todas las posibilidades.

```

[etiqueta:]case expresión is
  when elección =>
    sentencias_secuenciales
  {when elección =>
    sentencias_secuenciales }
end case [etiqueta] ;

```

¡La sentencia **case** sólo se pueden utilizar dentro de los procesos.!


## ❑ Sentencia *with select*.

- ❑ Se deben contemplar todas las posibilidades.
- ❑ En VHDL-93 es una sentencia concurrente y va siempre fuera de los procesos.

```
[etiqueta:] with expresión select
    nombre_señal <=
        {forma_de_onda when valor}
        ....
        [{forma_de_onda when valor}];
```
 
## ❑ Modelado de un multiplexor 4:1.


```
with sel select
    O <=
        I0 when "00",
        I1 when "01",
        I2 when "10",
        I3 when others;
```


 
# Sentencias de selección condicional

- ❑ En VHDL-08 puede ser una sentencia concurrente o secuencial según si va fuera o dentro de los procesos.

```
process (all) is
begin
    with sel select
        O <=
            I0 when "00",
            I1 when "01",
            I2 when "10",
            I3 when others;
end process;
```



- ❑ Dentro de un proceso, también se puede utilizar con una variable.

```
process (all) is
    variable R: std_logic;
begin
    . . .
    with AUX select
        R :=
            A when "00",
            B when "01",
            C when "10",
            D when others;
    . . .
end process;
```

## Particularidades de las herramientas.


```
with sel select
  O <=
    I0 when "00",
    I1 when "01",
    I2 when "10",
    I3 when "11",
    null when others;
```

```
process (all) is
begin
  with sel select
    O <=
      I0 when "00",
      I1 when "01",
      I2 when "10",
      I3 when "11",
      null when others;
end process;
```

Vivado 22.2 dice:

Error: cannot use a null waveform in a concurrent signal assignment


Quartus Prime Lite 19.1:

 
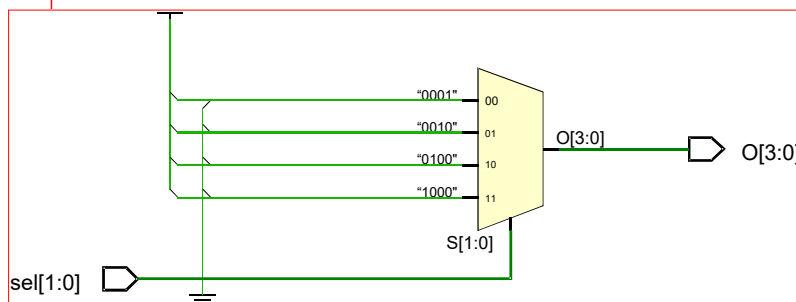
## Modelado de un decodificador 2:4.

```
with sel select
  O <=
    "0001" when "00",
    "0010" when "01",
    "0100" when "10",
    "1000" when others;
```

```
process (all) is
begin
  with sel select
    O <=
      "0001" when "00",
      "0010" when "01",
      "0100" when "10",
      "1000" when others;
end process;
```



Sel[1:0]	O[3..0]
00	0001
01	0010
10	0100
11	1000

```

architecture rtl of decoder is
begin
  process (sel) is
  begin
    case sel is
      when "00" =>
        O(0) <= '1';
      when "01" =>
        O(1) <= '1';
      when "10" =>
        O(2) <= '1';
      when others =>
        O(3) <= '1';
    end case;
  end process;
end rtl;

```

¿Qué problema plantea este código?

¡Infiere latches!

□ Solución.

Sel[1:0]	O[3..0]
00	0001
01	0010
10	0100
11	1000

```

process (sel) is
begin
  O <= (others=>'0');
  case sel is
    when "00" =>
      O(0) <= '1';
    when "01" =>
      O(1) <= '1';
    when "10" =>
      O(2) <= '1';
    when others =>
      O(3) <= '1';
  end case;
end process;

```

```


process (selec) is
begin
  case selec is
    when "00" =>
      O <= (0=>'1',others=>'0');
    when "01" =>
      O <= (1=>'1',others=>'0');
    when "10" =>
      O <= (2=>'1',others=>'0');
    when others =>
      O <= (3=>'1',others=>'0');
  end case;
end process;

```




 
## Decodificadores BCD a 7 segmentos



- Se utilizan para controlar la visualización de datos en un display de 7 segmentos
- Cada segmento (a,b,c...g) a iluminar es un diodo led.



Wavelength	Colour
850-940nm	Infra-Red
630-660nm	Red
605-620nm	Amber
585-595nm	Yellow
550-570nm	Green
430-505nm	Blue
450nm	White

 
 


## Displays

 
 


$$I_D = \frac{V_{cc} - V_F}{R}$$


$$I_D = 0$$

  

## Displays

  


¡ El ánodo común se conectan a Vcc!

 


Display de ánodo común

 ¡Con un nivel bajo en los cátodos se ilumina el segmento!



¡ El cátodo común se conectan a Gnd!

 


Display de cátodo común

¡Con un nivel alto en los ánodos se ilumina el segmento!

## Displays

Display de ánodo común

 


¡Las salidas del driver son activas a nivel bajo!



¡Con un nivel bajo se ilumina el segmento!

Display de cátodo común

 


¡Las salidas del driver son activas a nivel alto!



¡Con un nivel alto se ilumina el segmento!


## Displays

### Displays de ánodo Común.

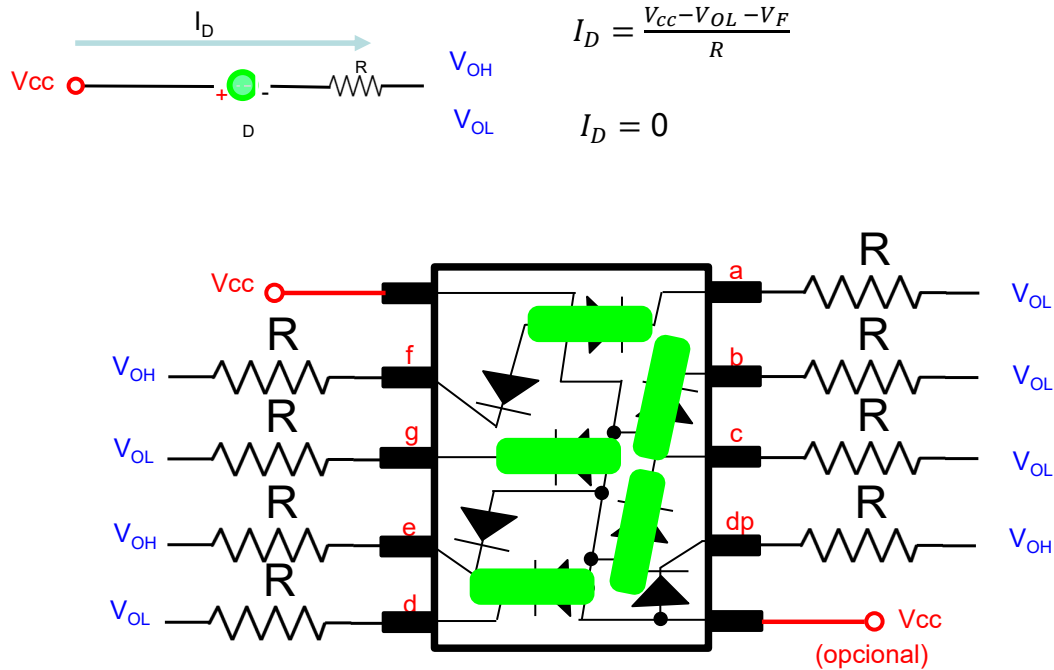


## Displays

### Displays de cátodo Común.

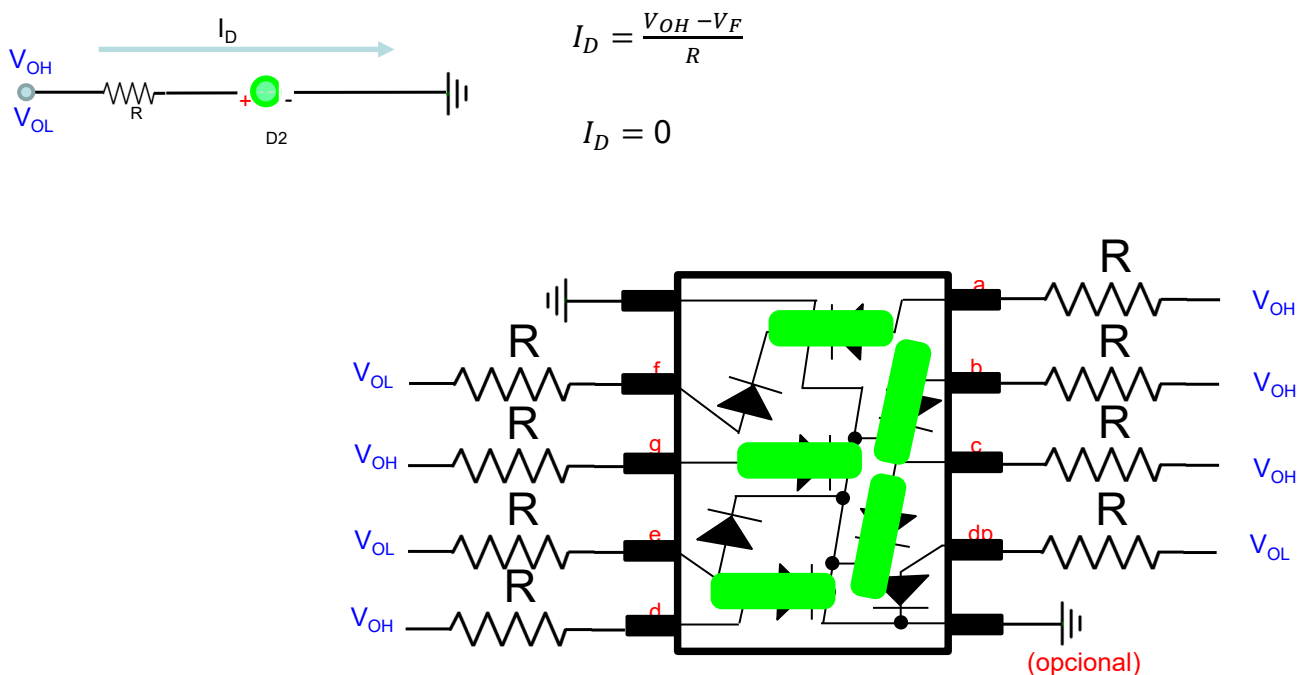
 
## Decodificadores BCD a 7 segmentos para un display de cátodo común




```
process (dato) is
begin
  case dato is --gfedcba
    when x"0" =>
      display <= "0111111";
    when x"1" =>
      display <= "0000110";
    when x"2" =>
      display <= "1011011";
    when x"3" =>
      display <= "1001111";
    when x"4" =>
      display <= "1100110";
    when x"5" =>
      display <= "1101101";
    when x"6" =>
      display <= "1111101";
    when x"7" =>
      display <= "0000111";
    when x"8" =>
      display <= "1111111";
    when x"9" =>
      display <= "1100111";
    when x"A" =>
      display <= "1110111";
    when x"B" =>
      display <= "1111100";
    when x"C" =>
      display <= "0111001";
    when x"D" =>
      display <= "1011110";
    when x"E" =>
      display <= "1111001";
    when x"F" =>
      display <= "1110001";
    when others =>
      display <= "0000000";
  end case;
end process;
```

71
 
## Codificadores

- Son circuitos combinatoriales que proporcionan una combinación en las salidas que permiten identificar la entrada activa.




A[2..0]	S[1..0]
001	00
010	01
100	10

A[2..0]	S[1..0]
000	00
001	00
010	01
011	01
100	10
101	10
110	10
111	10

m entradas y N salidas ( $2^N \geq m$ )

process (A) **process (all)** ← Para VHDL\_08

```
begin
  case A is
    when "100"|"101"|"110"|"111" =>
      S <= "10";
    when "010"|"011" =>
      S <= "01";
    when others =>
      S <= "00";
  end case;
end process;
```

 

```
S <= "10" when A(2) = '1' else
      "01" when A(1) = '1' else
      "00";
```

```
with A select
  S <= "10" when "100"|"101"|"110"|"111",
        "01" when "010"|"011",
        "00" when others;
```

72

Modelado de un codificador con prioridad 4:2

Entradas				Salidas		
E3	E2	E1	E0	S1	S0	P
0	0	0	0	0	0	0
X	X	X	1	0	0	1
X	X	1	0	0	1	1
X	1	0	0	1	0	1
1	0	0	0	1	1	1

```

S <= "11" when E(3) = '1' else
      "10" when E(2) = '1' else
      "01" when E(1) = '1' else
      "00" when E(0) = '1' else
      "00";
P <= '1' when E(0)='1' or E(1)='1' or
              E(2) = '1' or E(3) = '1' else
      '0';

```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity codif_4_2 is
  port(
    E : in  std_logic_vector(3 downto 0);
    P : out std_logic;
    S : out std_logic_vector(1 downto 0));
end codif_4_2;
architecture RTL of codif_4_2 is
begin
  process(E)
  begin
    if E(0) = '1' then
      P <= '1';
      S <= "00";
    elsif E(1) = '1' then
      P <= '1';
      S <= "01";
    elsif E(2) = '1' then
      P <= '1';
      S <= "10";
    elsif E(3) = '1' then
      P <= '1';
      S <= "11";
    else
      P <= '0';
      S <= "00";
    end if;
  end process;
end RTL;

```

Modelado de un codificador con prioridad 8:3.

Entradas								Salidas			
E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	E0	S2	S1	S0	P
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	1
X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	1	1
X	X	X	X	X	1	0	0	0	1	0	1
X	X	X	X	1	0	0	0	0	1	1	1
X	X	X	1	0	0	0	0	1	0	0	1
X	X	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
X	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

```

with E select?
  S <= 3d"0" when "-----1",
        3d"1" when "-----10",
        3d"2" when "-----100",
        3d"3" when "-----1000",
        3d"4" when "----10000",
        3d"5" when "---100000",
        3d"6" when "--1000000",
        3d"7" when "-10000000",
        3d"0" when others;

P <= '0' when E = 8d"0" else '1';

```

P<= or E;

VHDL-2008 aporta una nueva forma de la sentencia case llamada *matching case* que utiliza el operador `?=`.

El operador `?=` permite comparar elementos *std\_ulogic* y todos los tipos derivados.

```

library IEEE; use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
entity codif_38 is
  port(E: in  std_logic_vector(7 downto 0);
        S: out std_logic_vector(2 downto 0);
        P: out std_logic);
end codif_38;

architecture RTL of codif_38 is
begin
  process(all) begin
    P<='0';
    case ? E is
      when "-----1" => S<=3d"0"; P<='1';
      when "-----10" => S<=3d"1"; P<='1';
      when "-----100" => S<=3d"2"; P<='1';
      when "-----1000" => S<=3d"3"; P<='1';
      when "----10000" => S<=3d"4"; P<='1';
      when "---100000" => S<=3d"5"; P<='1';
      when "--1000000" => S<=3d"6"; P<='1';
      when "-10000000" => S<=3d"7"; P<='1';
      when others => S<=3d"0";
    end case?;
  end process;
end RTL;

```

❑ Modelado de un codificador con prioridad 8:3.

Entradas								Salidas			
E7	E6	E5	E4	E3	E2	E1	E0	S2	S1	S0	P
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
X	X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	1
X	X	X	X	X	X	1	0	0	0	1	1
X	X	X	X	X	1	0	0	0	1	0	1
X	X	X	X	1	0	0	0	0	1	1	1
X	X	X	1	0	0	0	0	1	0	0	1
X	X	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1
X	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1
1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

¿Qué sucede si se pone?

`for i in 0 to 7 loop`

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity codificador_for is
    port(
        E : in std_logic_vector(7 downto 0);
        P : out std_logic;
        S : out std_logic_vector(2 downto 0));
end codificador_for;
architecture RTL of codificador_for is
begin
    process(E)
    begin
        P <= '0';
        S <= "000";
        for j in 7 downto 0 loop
            if E(j) = '1' then
                P <= '1';
                S <= std_logic_vector(to_unsigned(j, 3));
            end if;
        end loop;
    end process;
end RTL;
```

## Sentencia LOOP

❑ Permite ejecutar un grupo de sentencias secuenciales de forma repetitiva.

- ❖ La sentencia básica es **loop**
- ❖ Hay tres formas de crear un bucle:
  - Sólo con **loop**, siempre se obtiene un bucle infinito (no es sintetizable)
  - Con **for**, siempre se obtiene un bucle finito (es sintetizable)
  - Con **while** el bucle puede ser finito o infinito según la sentencia asociada.

```
[etiqueta:] [for control_repeticion] [while condición] loop
    secuencia_de_sentencias
end loop [etiqueta];
```

## Bucle *for*:

Permite ejecutar un bucle un número fijo de veces.



```
[ etiqueta:] for indice in rango loop
    secuencia_de_sentencias
end loop [ etiqueta ];
```

El índice es una variable entera que no se declara y que cambia en una unidad por cada ejecución del bucle a lo largo del rango especificado.

```
architecture rtl of num_ls_a is
```

```
    signal A : std_logic_vector(4 downto 0);
    signal S : std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
    . . .
begin
```

```
    process (A)
        process (all)
```

Para VHDL-2008

¿Qué sucede si se pone?

```
        variable aux_a : unsigned(2 downto 0);
```

```
    begin
```

```
        aux_a := (others=>'0');
```

```
        for j in 4 downto 0 loop
```

```
            if A(j)='1' then
```


```
                aux_a:=aux_a+1;
```

```
            end if;
```

```
        end loop; -- j
```

```
        S<=std_logic_vector(aux_a);
```

```
    end process;
```

 


77

```
architecture rtl of num_ls_b is
    signal aux_a : unsigned(2 downto 0);
begin -- rtl

    process (A)
    begin
        aux_a <= (others=>'0');
        for j in 4 downto 0 loop
            if A(j)='1' then
                aux_a<=aux_a+1;
            end if;
        end loop; -- j
        S<=std_logic_vector(aux_a);
    end process;
    S_a<=std_logic_vector(aux_a);

end rtl;
```

 

```

architecture rtl of num_ls_b is
  signal aux_a : unsigned(2 downto 0);
begin -- rtl

  process (A,aux_a)
  begin
    aux_a <= (others=>'0');
    for j in 4 downto 0 loop
      if A(j)='1' then
        aux_a<=aux_a+1;
      end if;
    end loop; -- j
    S<=std_logic_vector(aux_a);
  end process;
  S_a<=std_logic_vector(aux_a);
end rtl;

```

process (all)

Para VHDL-2008

Name	Value	0 ns	100 ns	200 ns
> A[4:0]	10101			
> aux_a[2:0]	6			
> S[2:0]	5			
> S_a[2:0]	5			

Vivado Simulator 2017.4

Time resolution is 1 ps

FATAL\_ERROR: Iteration limit 10000 is reached. Possible zero delay oscillation detected where simulation time can not advance. Please check your source code.

Time: 0 ps Iteration: 10000

- ☐ Para que sea sintetizable, El rango debe ser estático;

```

signal A : std_logic_vector(3 downto 0);
signal S : std_logic_vector(15 downto 0);
...

process (A)
begin -- process
  S <= (others=>'0');
  for J in 0 to to_integer(unsigned(A)) loop
    S(J) <= '1';
  end loop;
end process;

```

process (all)

Para VHDL-2008

a	0011	1010	1001	1111	0000
s	0000000000001111	0000011111111111	0000001111111111	1111111111111111	0000000000000001

¡ El código es válido, pero no para síntesis!



- ☐ Es una característica que se puede asociar a un elemento del lenguaje:
  - Tipos, subtipos, procedimientos, funciones, señales, variables, constantes, entidades, arquitecturas, configuraciones, paquetes y componentes.
- ☐ Proporcionan información de esos elementos
- ☐ Atributo de un elemento  $\neq$  valor de ese elemento.
- ☐ Se utilizan para:
  - Mejorar la portabilidad del código.
  - Controlar el proceso de síntesis.
- ☐ Pueden ser:
  - Atributos predefinidos
  - Definibles por el usuario

- ☐ Atributos de rango de vectores.

Todos son sintetizables

Atributo	Descripción
A'left(n)	Valor izquierdo del rango n del vector A
A'right(n)	Valor derecho del rango n del vector A
A'low(n)	Valor mínimo del rango n del vector A
A'high(n)	Valor máximo del rango n del vector A
A'ascending(n)	Verdadero si el rango n del vector A es ascendente
A'range(n)	Rango n del vector A
A'regverse_range(n)	Rango n del vector A invertido
A'length(n)	Número de valores del rango n del vector A

- ☐ Atributos de tipo vector.

Algunos son sintetizables

Atributo	Descripción
T'base	Tipo base de T.
T'left	Valor más a la izquierda de T.
T'right	Valor más a la derecha de T.
T'low	Valor mínimo de T.
T'high	Valor máximo de T.
T'ascending	Verdadero si T tiene rango ascendente.
T'image(x)	Representación textual del valor x del tipo T.
T'value(x)	Valor expresado por la cadena de caracteres.
T'pos(x)	Posición ocupada por x en T.
T'val(x)	Valor de la posición x en T.
T'succ(x)	Valor de la posición siguiente a x en T.
T'pred(x)	Valor de la posición anterior a x en T.
T'leftof(x)	Valor de la posición derecha a x en T.

```
signal A : std_logic_vector(3 downto 0);
```

```
process (A)
  variable aux_a : unsigned(2 downto 0);
begin
  aux_a := (others=>'0');
  for j in 3 downto 0 loop
    if A(j)='1' then
      aux_a:=aux_a+1;
    end if;
  end loop; -- j
  S<=std_logic_vector(aux_a);
end process;
```

```
process (A)
  variable aux_a : unsigned(2 downto 0);
begin
  aux_a := (others=>'0');
  for j in A'range loop
    if A(j)='1' then
      aux_a:=aux_a+1;
    end if;
  end loop; -- j
  S<=std_logic_vector(aux_a);
end process;
```

¿Cuáles son más versátiles?

```
signal S : std_logic_vector(2 downto 0);
```

```
process (A)
  variable aux_a : integer;
begin
  aux_a := 0;
  for j in A'range loop
    if A(j)='1' then
      aux_a:=aux_a+1;
    end if;
  end loop; -- j
  S<=std_logic_vector(to_unsigned(aux_a,3));
end process;
```

```
process (A)
  variable aux_a : integer;
begin
  aux_a := 0;
  for j in A'range loop
    if A(j)='1' then
      aux_a:=aux_a+1;
    end if;
  end loop; -- j
  S<=std_logic_vector(to_unsigned(aux_a,s'length));
end process;
```

## ■ Atributos de señales.


Atributo	Descripción
S'delayed(t)	Señal S demorada t unidades de tiempo.
S'stable(t)	Señal booleana verdadera si S es estable hace t unidades de tiempo.
S'quiet(t)	Señal booleana verdadera si no ha habido ninguna asignación a S es desde t unidades de tiempo.
S'transaction	Señal de tipo bit, vale '1' cuando hay una asignación a S.
S'event	Verdadero si ocurre un evento en S.
S'active	Verdadero si ocurre una asignación sobre S.
S'last_event	Unidades de tiempo desde el último evento en S.
S'last_active	Unidades de tiempo desde la última asignación sobre S.
S'last_value	Valor anterior de S.
S'driving	Verdadero si el proceso actual excita la señal S.
S'driving_value	Valor inyectado por el proceso actual sobre la señal S.

```
if clk'event and clk = '1' then
```

Crear el código VHDL que modele un sistema digital que realiza el control de apertura de una puerta mediante dos datos: usuario y clave seleccionados con sendos teclados.

Teclado numérico ( 1 a 9 ) : permiten introducir la clave de usuario, de un solo dígito. Entregan en la salida **Tcla[3:0]** el código binario correspondiente a la tecla pulsada mientras que ésta está presionada. En caso de que no se pulse ninguna tecla estas salidas están a nivel bajo.

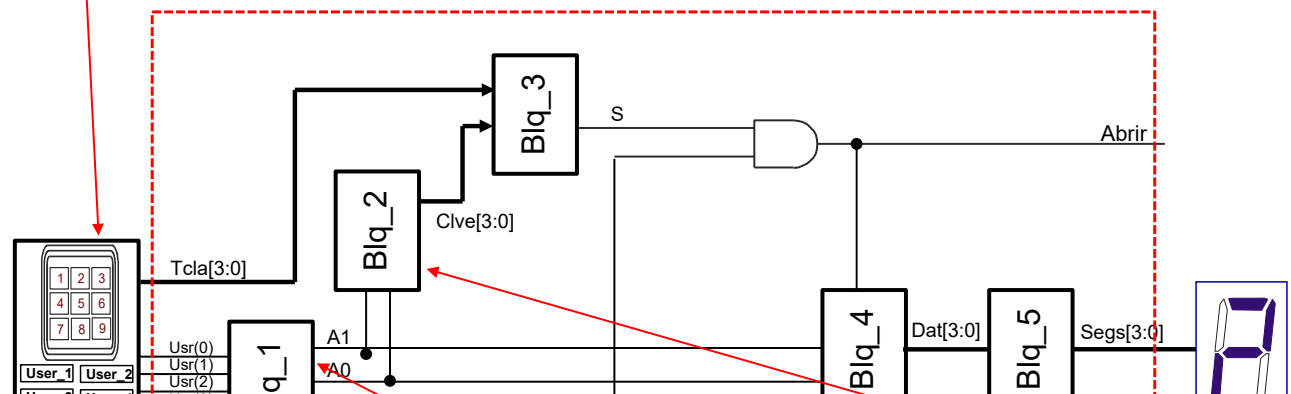Para que un usuario pueda abrir la puerta deberá pulsar simultáneamente su tecla de usuario, **User<sub>i</sub>**, y su **clave** de usuario. De esa manera se activará a nivel alto la salida **Abrir** y esta señal permitirá abrir la puerta.



Teclas **User<sub>1</sub>**, **User<sub>2</sub>**, **User<sub>3</sub>** y **User<sub>4</sub>**: Identifican el usuario que quiere acceder. Al presionar **User<sub>1</sub>** la salida **Usr** toma el valor 1110, si se presiona **User<sub>2</sub>** **Usr** toma el valor 1101, si se presiona **User<sub>3</sub>** **Usr** toma el valor 1011 y si se presiona **User<sub>4</sub>** **Usr** toma el valor 0111


Cada vez que se pulsa una tecla de usuario, **Act** se pone a nivel alto

El bloque Blq\_2 proporciona la clave del usuario de forma que si **A[1:0]=00** en **Clve[3:0]** se pondrá la clave del usuario 1 (7), si **A[1:0]=01** en **Clve[3:0]** se pondrá la clave del usuario 2 (4), si **A[1:0]=10** en **Clve[3:0]** se pondrá la clave del usuario 3 (6) y si **A[1:0]=11** en **Clve[3:0]** se pondrá la clave del usuario 4 (5).

El bloque Blq\_1 proporciona un código binario que informa de la tecla **User<sub>i</sub>** activada. Si se pulsa **User<sub>1</sub>** el valor de **A[1:0]** será 1, 2 si se pulsa **User<sub>2</sub>**, 3 si lo es **User<sub>3</sub>** y 4 si lo es **User<sub>4</sub>**. Por su parte **Act** se pone a nivel alto para indicar que se ha pulsado una tecla **User<sub>i</sub>** y a 0 en caso contrario.



83

Modelado de Sistemas Computacionales

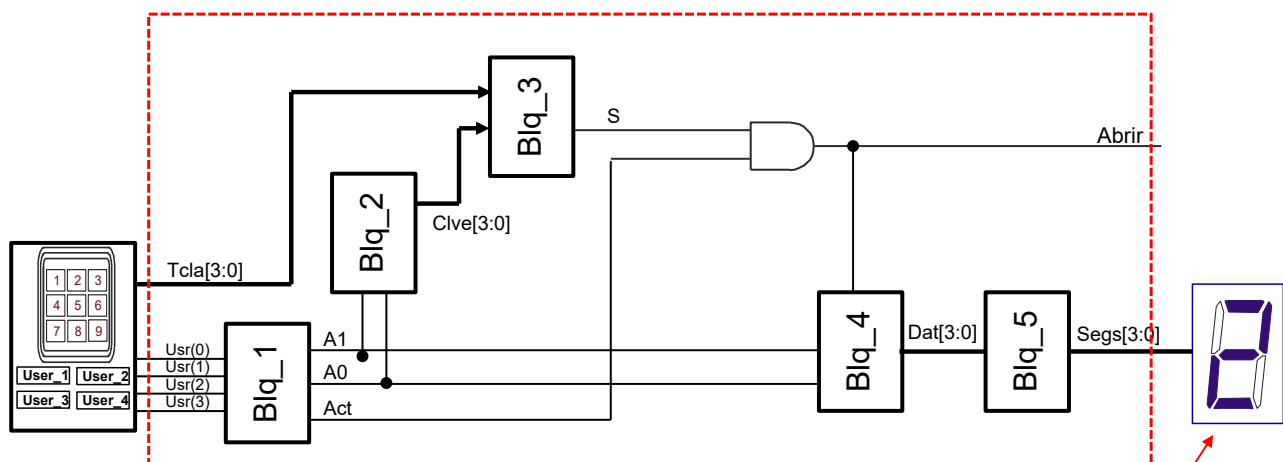

Cuando **Abrir** se pone a nivel alto, en el display, de ánodo común, se muestra el número del usuario, en caso contrario el display permanecerá apagado.

Modelado de Sistemas Computacionales

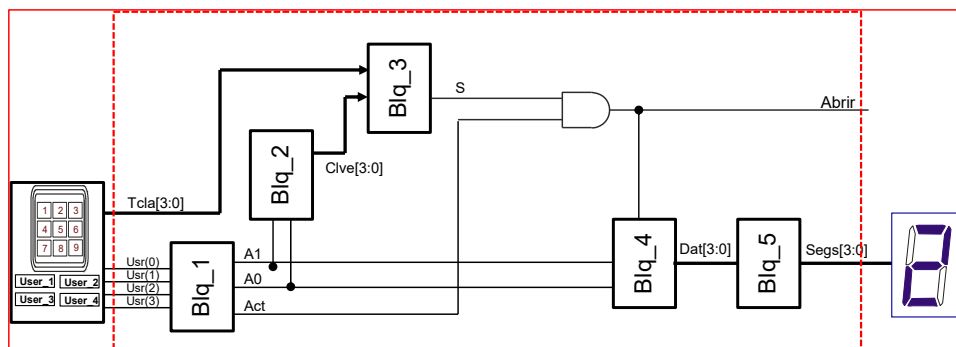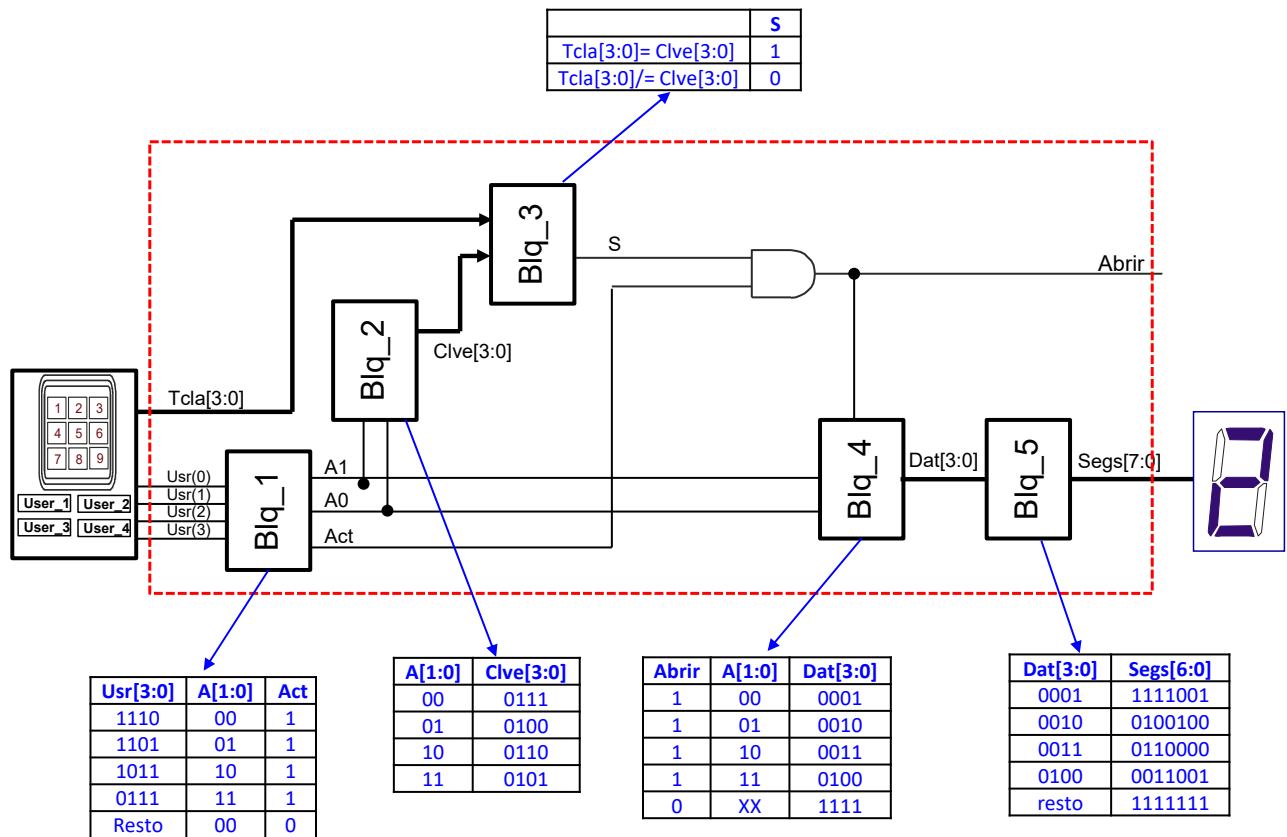

Para el tipo std\_logic

Para hacer operaciones aritméticas

Entadas  
Y  
salidasSeñales para  
interconectar  
los bloques

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity ejemplo_CC is
    port( Tcla      : in  std_logic_vector(3 downto 0);
          Usr       : in  std_logic_vector(3 downto 0);
          Segs      : out std_logic_vector(6 downto 0); --gf..a
          Abrir     : out std_logic);
end;

architecture rtl of ejemplo_CC is
    signal A      : std_logic_vector(1 downto 0);
    signal Act, S, aux : std_logic;
    signal Clve, Dat : std_logic_vector(3 downto 0);

    constant clv_U1 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"7";
    constant clv_U2 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"4";
    constant clv_U3 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"6";
    constant clv_U4 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"5";

begin

```

Usr[3:0]	A[1:0]	EN
1110	00	1
1101	01	1
1011	10	1
0111	11	1
Resto	00	0

```
--BLq_1 (codificador)
process (Usr)
begin
  -- process
  case Usr is
    when "1110" =>
      A <= "00";
      Act <= '1';
    when "1101" =>
      A <= "01";
      Act <= '1';
    when "1011" =>
      A <= "10";
      Act <= '1';
    when "0111" =>
      A <= "11";
      Act <= '1';
    when others =>
      A <= "00";
      Act <= '0';
  end case;
end process;
```

Usr[3:0]=Usr[3:0]	S
Usr[3:0]=Usr[3:0]	1
Usr[3:0]≠Usr[3:0]	0

```
--BLq_3 (comparador)
S <= '1' when Clve = Tcla else '0';
```

A[1:0]	Clve[3:0]
00	0111
01	0100
10	0110
11	0101

```
--BLq_2 (multiplexor)
with a select
  Clve <= clv_U1 when "00",
  clv_U2         when "01",
  clv_U3         when "10",
  clv_U4         when "11",
  x"0"          when others;
```

Abrir	A[1:0]	Dat[3:0]
1	00	0001
1	01	0010
1	10	0011
1	11	0100
0	XX	1111

```
--BLq_4 (Circ Combinacional)
Dat <= std_logic_vector(unsigned("00"&A)+1) when aux = '1' else (others => '1');
```

Dat[3:0]	Segs[6:0]
0001	1111001
0010	0100100
0011	0110000
0100	0011001
resto	1111111

```
--BLq_5 (Decodificador a 7 segmentos)
process (Dat) is
begin
  case Dat is
    when x"1" => Segs <= "1111001";
    when x"2" => Segs <= "0100100";
    when x"3" => Segs <= "0110000";
    when x"4" => Segs <= "0011001";
    when others => Segs <= "1111111";
  end case;
end process;
end rtl;
```

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity ejemplo_CC is
  port( Tcla      : in std_logic_vector(3 downto 0);
        Usr      : in std_logic_vector(3 downto 0);
        Segs     : out std_logic_vector(6 downto 0);
        Abrir    : out std_logic);
end;

architecture rtl of ejemplo_CC is
  signal A      : std_logic_vector(1 downto 0);
  signal Act, S, aux : std_logic;
  signal Clve, Dat : std_logic_vector(3 downto 0);
  constant clv_U1 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"7";
  constant clv_U2 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"4";
  constant clv_U3 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"6";
  constant clv_U4 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"5";
begin
  --BLq_1 (codificador)
  process (Usr)
  begin -- process
    case Usr is
      when "1110" =>
        A <= "00";
        Act <= '1';
      when "1101" =>
        A <= "01";
        Act <= '1';
      when "1011" =>
        A <= "10";
        Act <= '1';
      when "0111" =>
        A <= "11";
        Act <= '1';
      when others =>
        A <= "00";
        Act <= '0';
    end case;
  end process;

```

```

--BLq_2 (multiplexor)
with a select
  Clve <= clv_U1 when "00",
        clv_U2  when "01",
        clv_U3  when "10",
        clv_U4  when "11",
        x"0"    when others;
--BLq_3 (comparador)
S <= '1' when Clve = Tcla else '0';

aux <= S and Act;
Abrir <= aux;

--BLq_4 (Circ Combinacional)
Dat <= std_logic_vector( unsigned("00"&A)+1)
      when aux = '1' else (others => '1');

--BLq_5 (Decodificador a 7 segmentos)
process (Dat) is
begin
  case Dat is
    --gfedcba
    when x"1" => Segs <= "1111001";
    when x"2" => Segs <= "0100100";
    when x"3" => Segs <= "0110000";
    when x"4" => Segs <= "0011001";
    when others => Segs <= "1111111";
  end case;
end process;
end rtl;

```

## Con VHDL-08

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity ejemplo_CC is
  port( Tcla      : in std_logic_vector(3 downto 0);
        Usr      : in std_logic_vector(3 downto 0);
        Segs     : out std_logic_vector(6 downto 0);
        Abrir    : out std_logic);
end;

architecture rtl of ejemplo_CC is
  signal A      : std_logic_vector(1 downto 0);
  signal Act, S, Dat : std_logic;
  signal Clve, Dat : std_logic_vector(3 downto 0);
  constant clv_U1 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"7";
  constant clv_U2 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"4";
  constant clv_U3 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"6";
  constant clv_U4 : std_logic_vector(3 downto 0) := x"5";
begin
  --BLq_1 (codificador)
  process (all)
  begin -- process
    case Usr is
      when "1110" =>
        A <= "00";
        Act <= '1';
      when "1101" =>
        A <= "01";
        Act <= '1';
      when "1011" =>
        A <= "10";
        Act <= '1';
      when "0111" =>
        A <= "11";
        Act <= '1';
      when others =>
        A <= "00";
        Act <= '0';
    end case;
  end process;

```


```

--BLq_2 (multiplexor)
with a select
  Clve <= clv_U1 when "00",
        clv_U2  when "01",
        clv_U3  when "10",
        clv_U4  when "11",
        x"0"    when others;
--BLq_3 (comparador)
S <= Clve ?= Tcla ;
Abrir <= S and Act;
--BLq_4 (Circ Combinacional)
Dat <= std_logic_vector( unsigned("00"&A)+1)
      when Abrir = '1' else (others => '1');


--BLq_5 (Decodificador a 7 segmentos)
process (all) is
begin
  case Dat is
    --gfedcba
    when x"1" => Segs <= "1111001";
    when x"2" => Segs <= "0100100";
    when x"3" => Segs <= "0110000";
    when x"4" => Segs <= "0011001";
    when others => Segs <= "1111111";
  end case;
end process;
end rtl;

```

 Se pretende realizar un sistema que permite determinar el número de plazas libres de un aparcamiento y visualizarlas en 3 displays, siendo el número de plazas es 100.



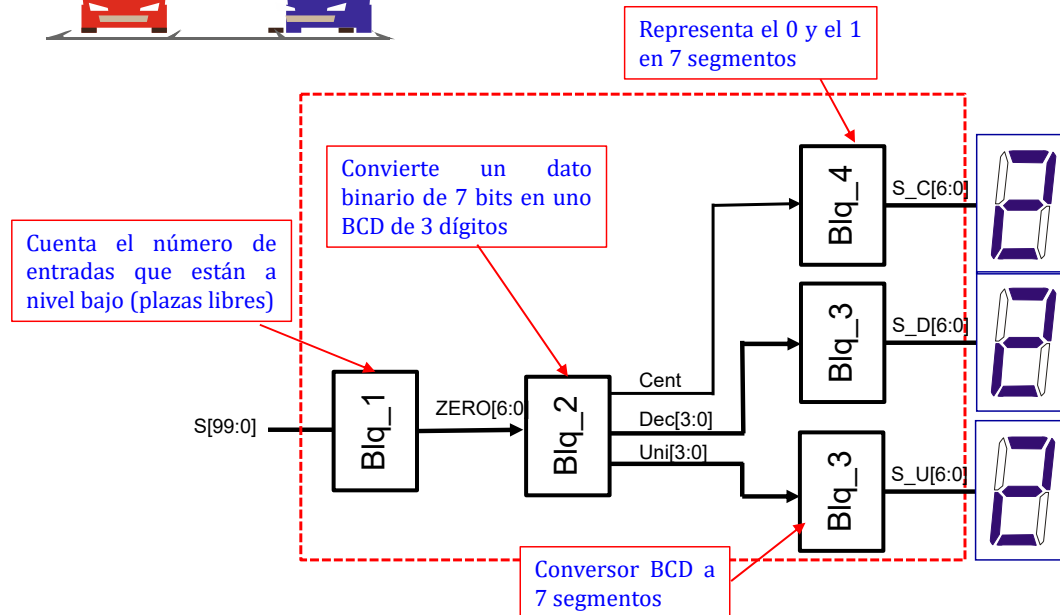Para determinar si una plaza de aparcamiento está libre u ocupada, en los sistemas comerciales, cada plaza tiene instalado un sensor de presencia ultrasónico que proporciona un nivel alto cuando está ocupada y un nivel bajo cuando está libre.




```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity ejemplo_CC2 is
    port( S      : in  std_logic_vector(99 downto 0);
          S_U    : out std_logic_vector(6  downto 0);
          S_D    : out std_logic_vector(6  downto 0);
          S_C    : out std_logic_vector(6  downto 0));
end;
architecture rtl of ejemplo_CC2 is

    signal ZEROS : std_logic_vector(6 downto 0);
    signal Cent  : std_logic;
    signal Uni, Dec : std_logic_vector(3 downto 0);

begin
    --Blq_1 (contador de ceros)
    process (S)
        variable cuenta : unsigned(6 downto 0);
        begin
            -- process
            cuenta := (others => '0');
            for j in s'range loop
                if S(j) = '0' then
                    cuenta := cuenta+1;
                end if;
            end loop;
            ZEROS <= std_logic_vector(cuenta);
        end process;
    end process;
```

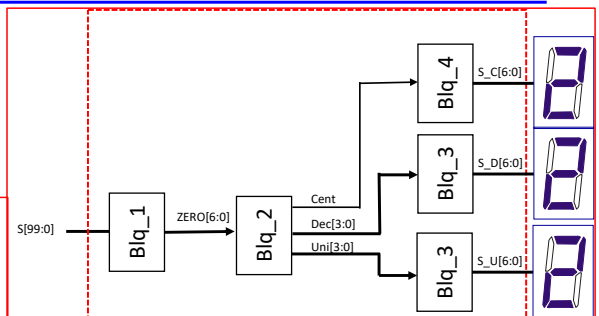

❑ Conversión de binario a BCD. Algoritmo de suma y desplazamiento

Paso	Operación	Centenas	Decenas	Unidades	Dato Binario
					1 1 1 1 1 1 1 1
1	Desplazar 1			1	1 1 1 1 1 1 1 0
2	Desplazar 2			1 1	1 1 1 1 1 1 0 0
3	Desplazar 3			1 1 1	1 1 1 1 1 0 0 0
4	Sumar 3			1 0 1 0	1 1 1 1 1 0 0 0
	Desplazar 4			0 1 0 1	1 1 1 1 0 0 0 0
5	Sumar 3		1	1 0 0 0	1 1 1 1 0 0 0 0
	Desplazar 5		1 1	0 0 0 1	1 1 1 0 0 0 0 0
6	Desplazar 6		1 1 0	0 0 1 1	1 1 0 0 0 0 0 0
7	Sumar 3		1 0 0 1	0 0 1 1	1 1 0 0 0 0 0 0
	Desplazar 7	1	0 0 1 0	0 1 1 1	1 0 0 0 0 0 0 0
8	Sumar 3	1	0 0 1 0	1 0 1 0	1 0 0 0 0 0 0 0
	Desplazar 8	1 0	0 1 0 1	0 1 0 1	
		2	5	5	

1. Se determina el número de columnas de 4 bits que debe tener el dato BCD resultante.
2. Si el valor de alguna de las columnas es mayor o igual a 5 se le suma 3.
3. Se desplaza un bit a la izquierda.
4. Si el número de desplazamientos realizados es igual al número de bits del dato binario se da por finalizada la conversión y el dato BCD es el mostrado en las columnas del dato BCD.

```
--BLq_2 (conversor binario BCD)

process (ZEROS)
  variable aux : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
  -- process
  aux := (others => '0');
  aux(6 downto 0) := ZEROS;
  for i in 1 to 7 loop
    if unsigned(aux(10 downto 7)) > 4 then
      aux(10 downto 7) := std_logic_vector(unsigned(aux(10 downto 7))+3);
    end if;
    if unsigned(aux(14 downto 11)) > 4 then
      aux(14 downto 11) := std_logic_vector(unsigned(aux(14 downto 11))+3);
    end if;
    aux := aux(14 downto 0) & '0';
  end loop; -- i
  Uni <= aux(10 downto 7);
  Dec <= aux(14 downto 11);
  Cent <= aux(15);
end process;
```

1. Se determina el número de columnas de 4 bits que debe tener el dato BCD resultante.
2. Si el valor de alguna de las columnas es mayor o igual a 5 se le suma 3.
3. Se desplaza un bit a la izquierda.
4. Si el número de desplazamientos realizados es igual al número de bits del dato binario se da por finalizada la conversión y el dato BCD es el mostrado en las columnas del dato BCD.



## Ejemplo II

```
--BLq_3 (Decodificador a 7 segmentos)


with Uni select
S_U <= "1000000" when "0000" /--0 --gfedcba
      "1111001" when "0001" /--1
      "0100100" when "0010" /--2
      "0110000" when "0011" /--3
      "0011001" when "0100" /--4
      "0010010" when "0101" /--5
      "0000010" when "0110" /--6
      "1111000" when "0111" /--7
      "0000000" when "1000" /--8
      "0011000" when "1001" /--9
      "0110110" when others;

with Dec select
S_D <= "1000000" when "0000" /--0 --gfedcba
      "1111001" when "0001" /--1
      "0100100" when "0010" /--2
      "0110000" when "0011" /--3
      "0011001" when "0100" /--4
      "0010010" when "0101" /--5
      "0000010" when "0110" /--6
      "1111000" when "0111" /--7
      "0000000" when "1000" /--8
      "0011000" when "1001" /--9
      "0110110" when others;


--BLq_4 (Decodificador a 7 segmentos 1 bit)

S_C <= "1000000" when Cent='0' else "1111001" ;

end rtl;
```

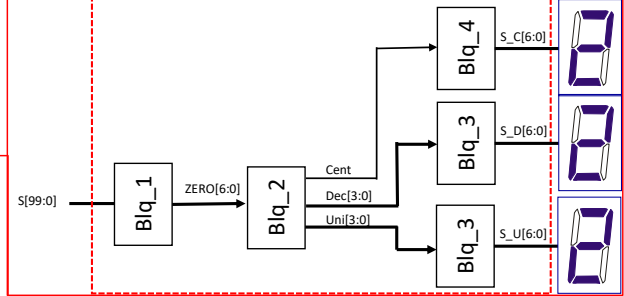

## Ejemplo II

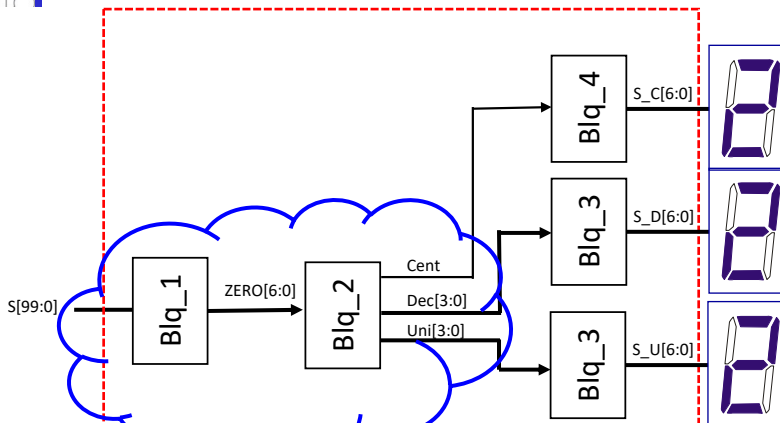

¿Por qué contar en binario y después pasar a BCD?

¡Se cuenta en BCD!


```
architecture rtl of ejemplo_CC2 is
    signal Cent : std_logic;
    signal Uni, Dec : unsigned(3 downto 0);

begin

    --BLq_1-2 (contador de ceros en BCD)
    process (S)
        variable cuenta : unsigned(8 downto 0);
    begin -- process
        cuenta := (others => '0');
        for j in s'range loop
            if S(j) = '0' then
                if cuenta(3 downto 0) = 9 then
                    cuenta(3 downto 0) := (others => '0');
                    if cuenta(7 downto 4) = 9 then
                        cuenta(7 downto 4) := (others => '0');
                        cuenta(8) := '1';
                    else
                        cuenta(7 downto 4) := cuenta(7 downto 4)+1;
                    end if;
                else
                    cuenta(3 downto 0) := cuenta(3 downto 0)+1;
                end if;
            end if;
        end loop; -- j
        Uni <= cuenta(3 downto 0);
        Dec <= cuenta(7 downto 4);
        Cent <= cuenta(8);
    end process;
```
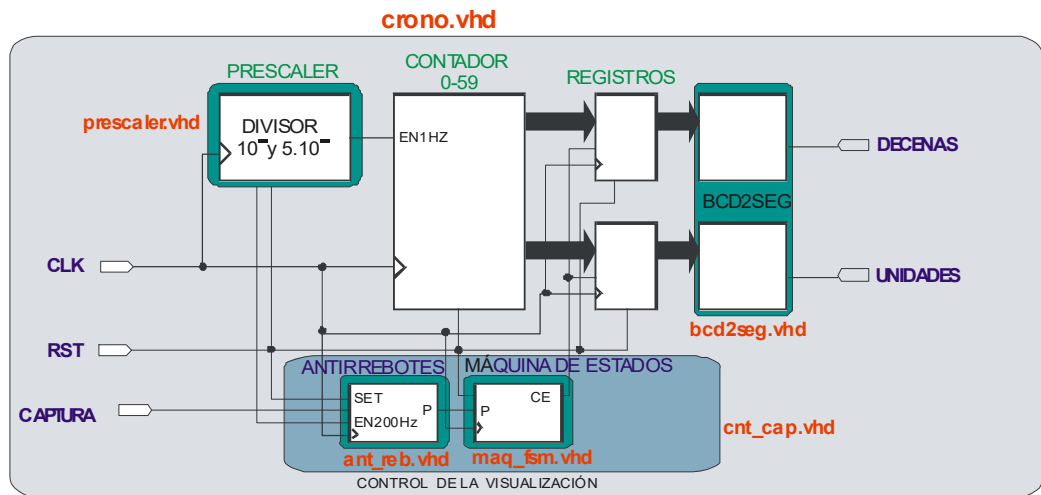
## Descripción estructural

- ❖ Describe la entidad como un conjunto de componentes conectados entre sí por señales.
- ❖ Un componente es una entidad previamente elaborada (compilada).
- ❖ Esto forma la base de un sistema de diseño jerárquico.
- ❖ Pueden coexistir con otros tipos de descripciones (algorítmico, flujo de datos)
- ❖ Proporcionan un mecanismo para particionar un diseño:
  - Favorecen la legibilidad de los diseños.
  - Favorece la simplificación de los diseños.



Modelado de Sistemas Computacionales

99

## Componentes

### Componentes.

- ❖ Representa una entidad declarada en un diseño o librería previamente compilada.
- ❖ Hay que realizar dos acciones, una en VHDL-93:
  - Declaración:
  - Instanciación.
- ❖ La instanciación es la sentencia concurrente, En ella se especifica la interconexión de las señales del componente dentro del diseño en el que está siendo utilizado.

#### Declaración

```
component identificador [is]
  [ generic (lista_genéricos);]
  [ port (lista_puertos);]
end component [identificador];
```

#### Instanciación

```
etiqueta: nombre_componente
  [ generic map lista_asociación];
  [ port map lista_asociación];
```

Para VHDL-87

```
etiqueta: entity libreria.nombre_componente
  [ generic map lista_asociación];
  [ port map lista_asociación];
```

Para VHDL-93

## decodificador.vhd

```
entity decodificador is
port(
  S: in std_logic_vector(3 downto 0);
  I: in std_logic;
  Z: out std_logic_vector(7 downto 0));
end entity;
```

## raiz.vhd

```
architecture RTL of raiz is
---
component decodificador
port(
  S:in std_logic_vector(3 downto 0);
  I:in std_logic;
  Z:out std_logic_vector(7 downto 0));
end component;
---
begin
```

```
ref1: decodificador
      port map (
        S => S_i,
        I => I_i,
        Z => Z_i);
```

VHDL-87

```
ref1:entity work.decodificador
      port map (
        S => S_i,
        I => I_i,
        Z => Z_i);
```

VHDL-93

## Componentes

❑ La asociación (conexión) de puertos y genéricos puede realizarse:

- ❖ **Por identificador:** En cada elemento de la lista de asociación se indica el nombre del puerto y el objeto a que se conecta: *puerto => objeto*
- ❖ **Por posición:** Se indica la lista de elementos a que se conecta siguiendo el orden en que fueron declarados los puertos (o genéricos).

```
entity dec_counter is
port (
  clk  : in  std_logic;
  rst  : in  std_logic;
  cnt  : out std_logic_vector(3 downto 0));
end dec_counter;
```

```
U1 : dec_counter
    port map (clock, reset, cnt_i);
```

Asociación por posición: el orden es importante

```
U1 : dec_counter
    port map (
      rst => reset,
      clk => clock,
      cnt => cnt_i);
```

Asociación por identificador: el orden es irrelevante

¡Esto también es aplicable a los genéricos!

```

library ieee; use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity decoder is
    generic (n: integer := 3;
             m: integer := 8);
    port (a: in std_logic_vector(n-1 downto 0);
          y: out std_logic_vector(m-1 downto 0));
end decoder;

```

```

architecture rtl of disenno is

    constant cte_1: natural := 8;
    constant cte_2: natural := 256;
    signal sgn_1 : std_logic_vector(N-1 downto 0);
    signal sgn_2 : std_logic_vector(M-1 downto 0);

Begin

    UX: entity work.decoder
        generic map (n=>cte_1,
                    m=>cte_2)
        port map (a=> sgn_1,
                 y=> sgn_2);

```

❑ En la instanciación de un componente, a un puerto se le puede asignar:

- ❖ Un puerto de la entidad en la que se instancia
- ❖ Una señal.
- ❖ Un valor fijo.
- ❖ El valor **open** (no conectar).

```

entity cmp is
    port (P1: in std_logic_vector(3 downto 0);
          P2: in std_logic_vector(3 downto 0);
          P3: out std_logic_vector(3 downto 0);
          P4: out std_logic_vector(3 downto 0);
          P5: out std_logic;
          P6: out std_logic_vector(3 downto 0));
end cmp;

```

```

entity disenno is
    port ( IN_1 : in  std_logic_vector(3 downto 0);
          IN_2 : in  std_logic_vector(3 downto 0);
          OUT_1: out std_logic_vector(3 downto 0);
          OUT_2: out std_logic_vector(6 downto 0);
          OUT_3: out std_logic_vector(6 downto 0));
end;
architecture rtl of disenno is
    signal S1: std_logic;
    signal S2: unsigned(3 downto 0);
begin
    . . .
    UX: entity work.cmp
        port map (P1=> IN_1,
                 P2=> x"3",
                 P3=> open,
                 P4=> OUT_2(6 downto 3),
                 P5=> S1,
                 P6=> std_logic_vector(S2);
    . . .

```

```

. . .
P3=> IN_1,
. . .

```

¡Error!

```

. . .
P3=> x"3",
. . .

```

¡Error!

```

. . .
P1=> open,
. . .

```

¡Error!

```

. . .
P1=> S2,
. . .


```

¡Error!

- VHDL-08 permite asignar a un puerto una expresión.

```
entity cmp2 is
  port (
    clk : in std_logic;
    rst : in std_logic;
    ce : in std_logic;
    Q_out : out std_logic_vector(3 downto 0));
end shifter16;
```

```
entity disen02 is
  port( E : in std_logic;
        RELOJ : in std_logic;
        INI : out std_logic;
        SHF : out std_logic_vector(3 downto 0));
end;
architecture rtl of disen0 is
  . . .
  signal EN: std_logic;
  signal S2: std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  . . .
  UX: entity work.cmp
    port map(
      clk => RELOJ,
      rst => INI,
      ce => E and EN,
      Q_out => S2);
  . . .
```

 


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity and2 is
  port(a : in std_logic;
        b : in std_logic;
        z : out std_logic);
end and2;
architecture rtl of and2 is
begin -- rtl
  z<=a and b;
end rtl;
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity inv is
  port(a : in std_logic;
        z : out std_logic);
end inv;
architecture rtl of inv is
begin -- rtl
  z<=not a;
end rtl;
```

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity or2 is
  port(a : in std_logic;
        b : in std_logic;
        z : out std_logic);
end or2;
architecture rtl of or2 is
begin -- rtl
  z<=a or b;
end rtl;
```


```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity puertas is
  port(a : in std_logic;
        b : in std_logic;
        c : in std_logic;
        d : out std_logic);
end puertas;
architecture structural of puertas is
  component and2
    port(a : in std_logic;
          b : in std_logic;
          z : out std_logic);
  end component;
  component or2
    port(a : in std_logic;
          b : in std_logic;
          z : out std_logic);
  end component;
  component inv
    port(a : in std_logic;
          z : out std_logic);
  end component;
  signal and_out : std_logic;
  signal or_out : std_logic;
begin
  u1A : and2 port map(a => a, b => b, z => and_out);
  u2A : or2 port map(a => and_out, b => c, z => or_out);
  u3A : inv port map(a => or_out, z => d);
end structural;
```

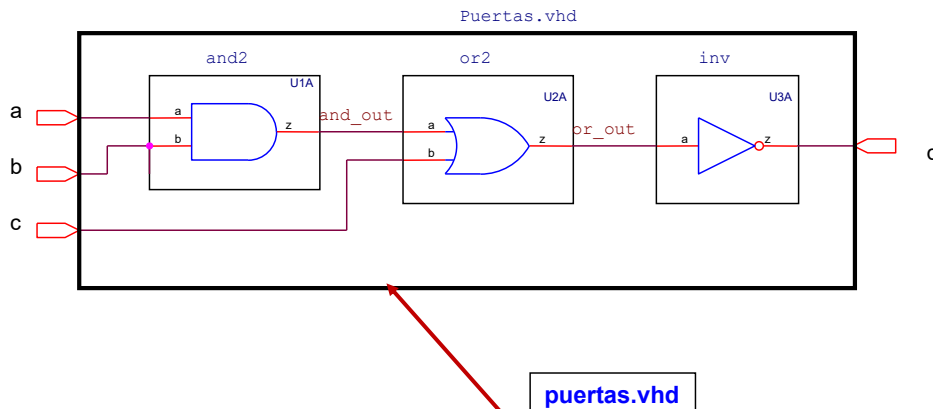

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
entity puertas is
  port(a      : in  std_logic;
        b      : in  std_logic;
        c      : in  std_logic;
        d      : out std_logic);
end puertas;
architecture structural of puertas is
  signal and_out : std_logic;
  signal or_out  : std_logic;
begin
  u1A : entity work.and2 port map(a => a, b => b, z => and_out);
  u2A : entity work.or2  port map(a => and_out, b => c, z => or_out);
  u3A : entity work.inv  port map(a => or_out, z => d);
end structural;

```

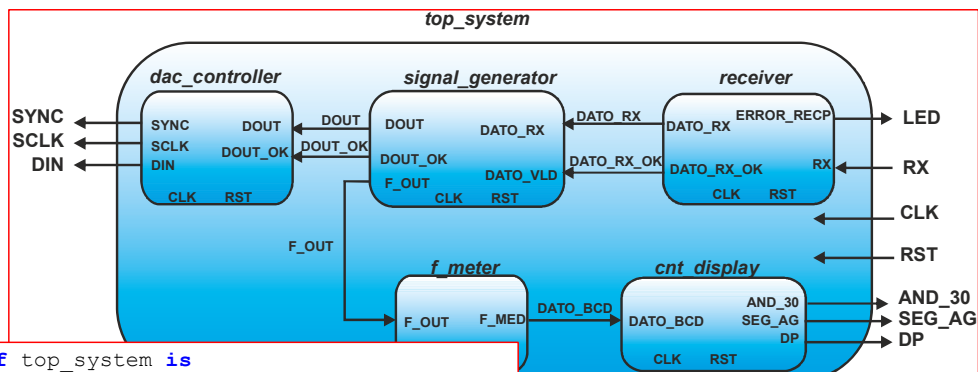

```

architecture rtl of top_system is
  signal DATO_RX_OK : std_logic;
  signal DATO_RX    : std_logic_vector(7 downto 0);
  signal DOUT       : std_logic_vector(11 downto 0);
  signal DOUT_OK    : std_logic;
  signal F_OUT      : std_logic;
  signal DATO_BCD   : std_logic_vector(15 downto 0);
begin
  -- rtl

  u_rx : entity work.receiver
    port map (
      clk      => CLK,
      rst      => RST,
      rx       => RX,
      DATO_RX  => DATO_RX,
      error_recep => LED,
      DATO_RX_OK => DATO_RX_OK);

  u_sg : entity work.signal_generator
    port map (
      RST      => RST,
      CLK      => CLK,
      DATO_RX  => DATO_RX,
      DATO_RX_OK => DATO_RX_OK,
      DOUT     => DOUT,
      F_OUT    => F_OUT,
      DOUT_OK  => DOUT_OK);

```

```

  u_dac : entity work.dac_controller
    port map (
      CLK      => CLK,
      RST      => RST,
      DOUT     => DOUT,
      DOUT_OK  => DOUT_OK,
      SYNC     => SYNC,
      SCLK     => SCLK,
      DIN      => DIN);

  u_fm : entity work.f_meter
    port map (
      CLK      => CLK,
      RST      => RST,
      F_OUT    => F_OUT,
      F_MED    => DATO_BCD);

  u_cd : entity work.cnt_display
    port map (
      CLK      => CLK,
      RST      => RST,
      DATO_BCD => DATO_BCD,
      AND_30   => AND_30,
      DP       => DP,
      SEG_AG   => SEG_AG);

end rtl;

```

❑ En una entidad pueden coexistir todos los tipos de estilos descriptivos:

- ❖ Algorítmico.
- ❖ Flujo de datos.
- ❖ Estructural

Estructural

Algorítmico

Flujo de datos

```
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity test_dcm is

    port (
        RST, RELOJ : in  std_logic;
        Q           : out std_logic_vector(3 downto 0));

end test_dcm;
architecture rtl of test_dcm is
    signal cnt : unsigned(3 downto 0);
    signal CLK : std_logic;
begin -- rtl

    u1 :entity work.clocking
    port map
        (-- Clock in ports
        CLK_IN1 => RELOJ,
        -- Clock out ports
        CLK_OUT1 => CLK);

    process (CLK, RST)
    begin -- process
        if RST = '1' then
            cnt<=(others=>'0');
        elsif CLK'event and CLK = '1' then
            cnt<=cnt+1;
        end if;
    end process;

    Q<=std_logic_vector(cnt);
end rtl;
```