



Universidad
de Alcalá



Departamento
de
Electrónica

Modelado de Sistemas Computacionales

Grado en Ingeniería de Computadores

Tema 5: Modelado y síntesis de subsistemas secuenciales en VHDL.

Circuitos secuenciales

☐ Circuitos secuenciales.


- Las salidas, en cada instante, dependen sólo del valor actual de las entradas en ese mismo y instante y de la historia pasada.
- Tienen memoria.
- Son activos en uno, y sólo uno, de los flancos de la señal de sincronismo (reloj)

☐ Tipos:

- Biestables
- Contadores
- Registros de desplazamiento
- Maquinas de estado
- “Memorias”


□ Estructura simplificada de un circuito secuencial.

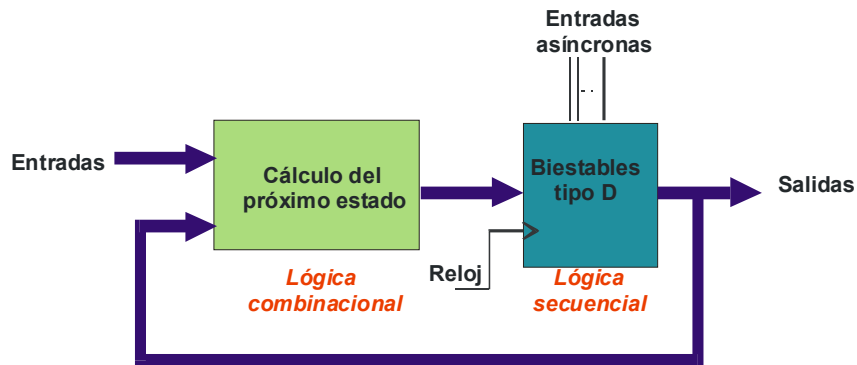- Valida para :
 - Biestables
 - Contadores
 - Registros de desplazamiento




3


□ Algunos ejemplos.

 

T	Q_{t+1}
0	Q_t
1	\bar{Q}_t

 

S	R	Q_{t+1}
0	0	Q_t
0	1	0
1	0	1
1	1	x

 

Contador ascendente/descendente


4

Tipos de entradas

1. **Reloj:** señal que sincroniza los cambios de las salidas
2. **Asíncronas:** Son aquellas que provocan o pueden provocar un cambio en la salida del sistema secuencial en el instante en que se activan, independientemente del estado de la señal de reloj..
3. **Síncronas:** Son aquellas que provocan o pueden provocar un cambio en la salida del sistema secuencial sólo en presencia del flanco activo de la señal de reloj.

	Sinc.	Sinc.	Sinc.	Asinc.	Reloj	
RST	X	X	X	1	X	Q_{t+1}
PRST	1	X	X	X	\uparrow	Q_x
CE	0	1	X	X	\uparrow	Q_x
LD	0	0	1	0	\uparrow	Q_{t+1}
CLK	0	0	0	0	X	Q_t
 
```
entity cnt2 is
  port (
    RST, LD, PRST, CE : in std_logic;
    CLK                : in std_logic;
    Din                : in std_logic_vector(3 downto 0);
    Q                  : out std_logic_vector(3 downto 0));
end cnt2;
```



Modelado de Sistemas Computacionales

Circuitos secuenciales

- Los modelos VHDL de estos circuitos realizan mediante procesos.
- Se utiliza un sentencia **if** para modelar el funcionamiento secuencial.
- Esta sentencia **if** no tiene clausula **else**.
- Los procesos deben incluir expresiones booleanas de detección de flanco.

```
(identificador'event and identificador='1')
(identificador'event and identificador='0')
```

Forma más común

```
not identificador'stable and identificador = '1'
not identificador'stable and identificador = '0'
```

Forma equivalentes

```
rising_edge(identificador)
falling_edge(identificador)
```

Funciones del paquete std_logic_1164

- Únicamente se puede detectar un flanco.
- Todos los elementos secuenciales deben ser sensibles al mismo flanco de reloj
- El número de señales de sincronismo (reloj) en un diseño debe ser pequeño.

□ Plantilla.

Para VHDL-2008

Modelado del
funcionamiento
asíncronoModelado del
funcionamiento
síncrono

```

process (reloj, {señales_asíncronas})
    {declaración de variables};
begin
    if (señales_asíncronas_activas) then
        {sentencias secuenciales}
    elsif (señales_asíncronas_activas) then
        {sentencias secuenciales}
    elsif (expresión_booleana_de_detección_flanco) then
        {sentencias secuenciales}
    end if;
end process;

```

El circuito sólo puede conmutar debido a las señales asíncronas o la señal de reloj.

Las señales asíncronas tienen preferencia sobre la señal de reloj.



En la lista de sensibilidad sólo aparecen las señales asíncronas y la señal de reloj.

La activación de las señales asíncronas se evalúa antes que la señal de reloj.

□ Si no existen señales asíncronas la plantilla se transforma en:

```

process (reloj)
    {declaración de variables};
begin
    if (expresión_booleana_de_detección_flanco)
    then
        {algoritmo de funcionamiento síncrono}
    end if;
end process;

```

- ❑ En el modelado del funcionamiento asíncrono sólo se evalúan las señales asíncronas.
- ❑ Se evalúan empezando por la más prioritaria y se va descendiendo en prioridad.
- ❑ La última evaluación corresponde con el flanco activo de la señal de reloj

RST	PRS	CLK	Q _{t+1}
1	X	X	0
0	1	X	1
0	1	↑	D

```
process (CLK, RST, PRS)
begin
  if RST = '1' then
    Q <= '0';
  elsif PRS = '1' then
    Q <= '1';
  elsif CLK'event and CLK = '1' then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

9

- ❑ Antes del *if* principal no se debe realizar ninguna asignación, sea a señal o a variable.

Código Erróneo

```
process (LD, CLK)
  variable aux : std_logic_vector(1 downto 0);
  variable cnt : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  aux := B & C;
  if LD = '1' then
    cnt := (others => '0');
    S1 <= '0';
    S2 <= '1';
  elsif CLK'event and CLK = '1' then
    if CE = '1' then
      S1 <= B;
      cnt := cnt(2 downto 0) & cnt(3);
      if aux = "00" then
        S2 <= '0';
        cnt := x"9";
      end if;
    end if;
  end if;
  Q1 <= cnt;
end proces
```

Código Correcto

```
process (LD, CLK)
  variable aux : std_logic_vector(1 downto 0);
  variable cnt : std_logic_vector(3 downto 0);
begin
  if LD = '1' then
    cnt := (others => '0');
    Q1 := (others => '0');
    S1 <= '0';
    S2 <= '1';
  elsif CLK'event and CLK = '1' then
    if CE = '1' then
      S1 <= B;
      cnt := cnt(2 downto 0) & cnt(3);
      aux := B & C;
      if aux = "00" then
        S2 <= '0';
        cnt := x"9";
      end if;
    end if;
    Q1 <= cnt;
  end if;
end process;
```

A la señal se le debe asignar una expresión con variables que se han generado en el *if* principal

10


- ❑ Un circuito secuencial puede generar una o más de una salida, las cuales se van a modelar utilizando el mismo proceso
- ❑ En un proceso secuencial toda asignación a señal siempre genera un biestable.
- ❑ Todas aquellas señales a las que se les asigne un valor en el modelado del funcionamiento asíncrono, también se les debe asignar un valor en el modelado del funcionamiento síncrono.
- ❑ No se usan variables para generar registros

```
process (clk, a, b)
begin
  if a = '0' then
    s0 <= "1010";
    s1 <= "0000";
  elsif b = "1100" then
    s0 <= "0110";
  elsif clk'event and clk = '1' then
    s0 <= s0+3;
    if c = '1' then
      s1 <= s1+1;
    else
      s1 <= s1-1;
    end if;
  end if;
end if;
end proces
```


11

Biestables

- ❑ Biestable D

 


CLK	D	Q_{t+1}	QN_{t+1}
0	0	0	1
0	1	1	0
1	X	Q_t	QN_t
1	<u>X</u>	Q_t	QN_t

 


12

□ Biestable R-S

 

Supuesto **R**
prioritaria


R	S	CLK	Q_{t+1}	QN_{t+1}
0	0	\downarrow	Q_t	QN_t
1	0	\downarrow	0	1
0	1	\downarrow	1	0
1	1	\downarrow	0	1
X	X	0	Q_t	QN_t
X	X	1	Q_t	QN_t

 


13

Modelado de Sistemas Computacionales

□ Biestable J-K

 


J	K	CLK	Q_{t+1}	QN_{t+1}
0	0	\downarrow	Q_t	QN_t
0	1	\downarrow	0	1
1	0	\downarrow	1	0
1	1	\downarrow	QN_t	Q_t
X	X	0	Q_t	QN_t
X	X	1	Q_t	QN_t

 


14

Modelado de Sistemas Computacionales

□ Biestable T

 

T	CLK	Q_{t+1}	QN_{t+1}
0	\downarrow	Q_t	QN_t
1	\uparrow	QN_t	Q_t
X	0	Q_t	QN_t
X	1	Q_t	QN_t

 

15


Modelado de Sistemas Computacionales

Biestables

□ Biestable tipo D.

Con señal de inicialización asíncrona

RST	CLK	Q_{t+1}
1	X	0
0	\uparrow	D

 

Para VHDL-2008

```
process (CLK, RST)
begin
  if RST = '1' then
    Q <= '0';
  elsif CLK'event and CLK = '1' then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

```
process (CLK, RST)
begin
  if RST = '1' then
    Q <= (others=>'0');
  elsif CLK'event and CLK = '1' then
    Q <= D;
  end if;
end process;
```

El modelado de registros es idéntico al de los biestables D salvo por el hecho de que la entrada y salida de datos serán vectores.


16

Modelado de Sistemas Computacionales

- Biestable tipo D.
 - Con señal de inicialización asíncrona.
 - Con señal de habilitación (*Clock Enable*).

RST	CE	CLK	Q_{t+1}
1	X	X	0
0	1	↑	D
0	0	X	Q_t
 
```
process (CLK, RST)
begin
    if RST = '1' then
        Q <= '0';
    elsif CLK'event and CLK = '1' then
        if CE = '1' then
            Q <= D;
        end if;
    end if;
end process;
```



¡Este código no es sintetizable!


```
process (CLK, RST)
begin
    if RST = '1' then
        Q <= '0';
    elsif (CLK'event and CLK = '1') and (Ce='1') then
        Q <= D;
    end if;
end process;
```

17

- Biestable tipo D.
 - Con señal de reset asíncrona.
 - Con señal de preset síncrona
 - Con señal de Clock Enable.

RST	CE	PRS	CLK	Q_{t+1}
1	X	X	X	0
0	1	1	↑	1
0	1	0	↑	D
0	0	X	X_t	Q_t
 
```
process (CLK, RST)
begin
    if RST = '1' then
        Q <= '0';
    elsif CLK'event and CLK = '1' then
        if CE = '1' then
            if PRS = '1' then
                Q <= '1';
            else
                Q <= D;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;
```



18


□ Biestable tipo R-S.

RST	CE	R	S	CLK	Q_{t+1}
1	X	X	X	X	0
0	1	1	0	↑	0
0	1	0	1	↑	1
0	0	0	0	X	Q_t

```

process (CLK, RST)
begin
    if RST = '1' then
        Q <= '0';
    elsif CLK'event and CLK = '1' then
        if CE = '1' then
            if R = '1' then
                Q <= '0';
            elsif S = '1' then
                Q <= '1';
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

```

 

19


□ Biestable tipo J-K.

RST	CE	J	K	CLK	Q_{t+1}
1	X	X	X	X	0
0	1	1	0	↑	1
0	1	0	1	↑	0
0	1	1	1	↑	Not(Q_t)
0	0	0	0	X	Q_t

```


process (CLK, RST)
begin
    if RST = '1' then
        Q <= '0';
    elsif CLK'event and CLK = '1' then
        if CE = '1' then
            if J = '1' and K = '0' then
                Q <= '1';
            elsif J = '0' and K = '1' then
                Q <= '0';
            elsif J = '1' and K = '1' then
                Q <= not Q;
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

```

 

20

Otro ejemplo.

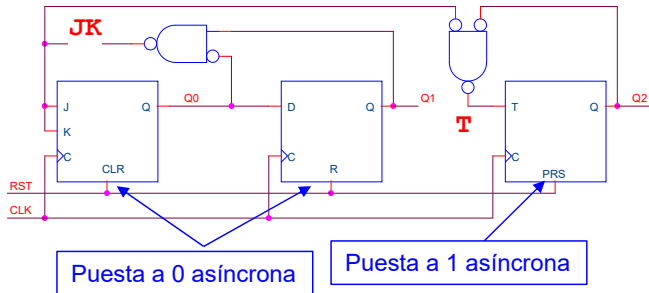

Cuando en un diseño se deben modelar varios biestables que comparten las mismas señales asíncronas y de sincronismo se pueden modelar utilizando un mismo proceso

```
process (clk, rst)
begin
    -- process
    if rst = '0' then
        q0 <= '0';
        q1 <= '0';
        q2 <= '1';
    elsif clk'event and clk = '1' then
        if (not q0 nand q1) = '1' then
            q0 <= not q0;
        end if;
        q1 <= q0;
        if (not (not q0 nand q1) nand not q2) = '1' then
            q2 <= not q2;
        end if;
    end if;
end process;
```

```
T<=(not (not q0 nand q1)) nand (not q2);
JK<=(not q0) nand q1;

process (clk, rst)
begin
    -- process
    if rst = '0' then
        q0 <= '0';
        q1 <= '0';
        q2 <= '1';
    elsif clk'event and clk = '1' then
        if JK = '1' then
            q0 <= not q0;
        end if;
        q1 <= q0;
        if T = '1' then
            q2 <= not q2;
        end if;
    end if;
end process;
```

Registros de desplazamiento


Registros de desplazamiento.

- Se utilizan vectores.
- Se utiliza la concatenación (&) para realizar los desplazamientos.

Función	RST	SELEC	CLK	Q _{t+1}			
				Q[3]	Q[2]	Q[1]	Q[0]
Inicialización a 0	0	X	X	0	0	0	0
Mantener valor	1	0 0	X	Q[3]	Q[2]	Q[1]	Q[0]
Desplazamiento a derechas	1	0 1	↑	SRI	Q[3]	Q[2]	Q[1]
Desplazamiento a izquierdas	1	1 0	↑	Q[2]	Q[1]	Q[0]	SLI
Carga paralela	1	1 1	↑	D[3]	D[2]	D[1]	D[0]

```
process (CLK, RST)
    variable selec : std_logic_vector(1 downto 0);
begin
    if (RST = '0') then
        Q<= (others => '0');
    elsif (CLK'event and CLK = '1') then
        selec := S1 & S0;
        case selec is
            when "01" =>
                Q <= sri & Q(3 downto 1);
            when "10" =>
                Q <= Q(2 downto 0) & sli;
            when "11" =>
                Q <= D;
            when others =>
                null;
        end case;
    end if;
end process;
```

 Registros de desplazamiento con vectores.



```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;
entity shf_array is
    port ( CLK : in std_logic;
          RST : in std_logic;
          CE : in std_logic;
          DATA : in std_logic_vector( 7 downto 0 );
          S : out std_logic_vector( 7 downto 0 ));
end shf_array;

architecture rtl of shf_array is

    type tap_type is array (4 downto 0) of std_logic_vector (7 downto 0);
    signal tap : tap_type;

begin

    process(clk, rst)
    begin
        if(rst = '1') then
            tap <= (others => (others => '0'));
        elsif(clk'event and clk = '1') then
            if(CE = '1') then
                tap <= tap(3 downto 0) & DATA;
            end if;
        end process;

        S <= tap(4);
    end rtl;

```

23

Contadores

Contadores.

- En la descripción del algoritmo de funcionamiento síncrono aparecen operaciones de suma y/o resta.
- El valor de cuenta se mantiene en una:
 - Señal: Si el valor desea ser consultado fuera del proceso
 - Variable: Si el valor no se desea consultar fuera del proceso
- Los objetos que almacenan el valor de la cuenta pueden ser de tipo:
 - **Integer:**
 - Cuando lo que interesa es conocer solo los valores que toma el contador.
 - Cuando el Número de valores es grande.
 - **Unsigned:**
 - cuando se desea acceder a los bits de la cuenta.
 - Cuando la secuencia va de 0 a $2^n - 1$. Donde n es el número de bits del contador.

Contador binario


RST	PRST	CE	LOAD	CLK	Q_{i+1}
1	X	X	X	X	0_x
0	1	X	X	X	F_x
0	0	X	1	↑	Din
0	0	1	0	↑	Q_i+1
0	0	0	0	X	Q_i

No es necesario detectar que Q ha alcanzado el valor "1111"

```

signal Q : unsigned(3 downto 0);
signal rst, prst, load : std_logic;
signal ce, clk, fc : std_logic;
signal din:std_logic_vector (3 downto 0);
...
process (clk, rst, prst)
begin
    if (rst = '1') then
        Q <= (others => '0');
    elsif (prst = '1') then
        Q <= (others => '1');
    elsif (clk'event and clk = '1') then
        if load = '1' then
            Q <= unsigned(din);
        elsif (ce = '1') then
            Q <= Q+1;
        end if;
    end if;
end process;
fc <= '1' when q = x"f" else '0';

```

 

25

Contador binario

RST	PRST	CE	LOAD	CLK	Q_{i+1}
1	X	X	X	X	0_x
0	1	X	X	X	F_x
0	0	X	1	X	Din
0	0	1	0	↑	Q_i+1
0	0	0	0	X	Q_i

```

signal Q : unsigned(3 downto 0);
signal rst, prst, load : std_logic;
signal ce, clk, fc : std_logic;
signal din:std_logic_vector (3 downto 0);
...
process (clk, rst, prst,load,din)
begin
    if (rst = '1') then
        Q <= (others => '0');
    elsif (prst = '1') then
        Q <= (others => '1');
    elsif load = '1' then
        Q <= unsigned(din);
    elsif (clk'event and clk = '1') then
        if (ce = '1') then
            Q <= Q+1;
        end if;
    end if;
end process;
fc <= '1' when q = x"f" else '0';

```

26

□ Contadores: variación del fin de cuenta

Contador BCD ascendente/descendente

RST	PRST	LOAD	CE	UD	CLK	Q_{t+1}
1	X	X	X	X	X	0 _x
0	1	X	X	X	X	9 _x
0	0	1	X	X	X	D
0	0	0	1	1	↑	Q_t+1
0	0	0	1	0	↑	Q_t-1
0	0	0	0	X	X	Q_t

El paquete *numeric_std* permite comparar *unsigned* con *integer*.

```

signal Q : unsigned(3 downto 0);
signal rst, prst, ld : std_logic;
signal ce, clk, ud : std_logic;
signal D:std_logic_vector (3 downto 0);
...
process (CLK, RST, PRST, LD, D)
begin
  if RST = '1' then
    Q <= (others => '0');
  elsif PRST = '1' then
    Q <= "1001";
  elsif LD = '1' then
    Q <= unsigned(D);
  elsif CLK'event and CLK = '1' then
    if CE = '1' then
      if UD = '1' then
        if Q = 9 then
          Q <= (others => '0');
        else
          Q <= Q+1;
        end if;
      else
        if Q = 0 then
          Q <= x"9";
        else
          Q <= Q-1;
        end if;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;

```

27

□ Contadores: variación del fin de cuenta

Contador BCD ascendente/descendente

RST	PRST	LOAD	CE	UD	CLK	Q_{t+1}
1	X	X	X	X	X	0 _x
0	1	X	X	X	X	9 _x
0	0	1	X	X	X	D
0	0	0	1	1	↑	Q_t+1
0	0	0	1	0	↑	Q_t-1
0	0	0	0	X	X	Q_t

```

signal Q : unsigned(3 downto 0);
signal rst, prst, ld : std_logic;
signal ce, clk, ud : std_logic;
signal D:std_logic_vector (3 downto 0);
...
process (CLK, RST, PRST, LD, D)
begin
  if RST = '1' then
    Q <= (others => '0');
  elsif PRST = '1' then
    Q <= "1001";
  elsif LD = '1' then
    Q <= unsigned(D);
  elsif CLK'event and CLK = '1' then
    if CE = '1' then
      if UD = '1' then
        Q <= Q+1;
        if Q = 9 then
          Q <= (others => '0');
        end if;
      else
        Q <= Q-1;
        if Q = 0 then
          Q <= x"9";
        end if;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;

```

28

Contador BCD de 2 dígitos

```

signal Unid,Dec : unsigned(3 downto 0);

...

process(clk, rst)
begin
    if rst='1' then
        Unid<=(others=>'0');
        Dec <=(others=>'0');
    elsif CLK'event and CLK = '1' then
        Unid<=Unid+1;
        if Unid=9 then
            Unid<=(others=>'0');
            Dec<=Dec+1;
            if Dec=9 then
                Dec<=(others=>'0');
            end if;
        end if;
    end if;
end process;

```

29

Contadores: divisores de frecuencia

Es recomendable utilizar una constante que almacene el valor máximo de la cuenta

Se dimensiona el vector en función del valor máximo de la cuenta

```

constant K : integer := 100;
signal cnt1: unsigned(6 downto 0);
...
process (CLK, RST)
begin
    if RST = '1' then
        cnt1 <= (others => '0');
    elsif CLK'event and CLK = '1' then
        if cnt1 = K-1 then
            cnt1 <= (others => '0');
        else
            cnt1 <= cnt1+1;
        end if;
    end if;
end process;

s1 <= '1' when cnt1 = K-1 else '0';


```

30

Contadores: divisores de frecuencia

```
constant K : integer := 100;
signal cnt1: unsigned (6 downto 0);
...
process (CLK, RST)
begin
  if RST = '1' then
    cnt1 <= (others => '0');
    s1 <= '0';
  elsif CLK'event and CLK = '1' then

     if cnt1 = K1-1 then
      cnt1 <= 0;
      s1 <= '1';
    else
      cnt1 <= cnt1+1;
      s1 <= '0';
    end if;
  end if;
end process;
```



31

Contadores: divisores de frecuencia

Utilización de enteros (*integer*)


Se acota el rango de valores

```
constant K : integer := 100;
signal cnt1: integer range 0 to K-1;
...
process (CLK, RST)
begin
  if RST = '1' then
    cnt1 <= 0;
  elsif CLK'event and CLK = '1' then
    if cnt1 = K1-1 then
      cnt1 <= 0;;
    else
      cnt1 <= cnt1+1;
    end if;
  end if;
end process;

s1 <= '1' when cnt1 = K-1 else '0';
```

32

 - ❑ Diseño asíncrono: coexisten varias señales de sincronismo.



- Los diseños asíncronos son menos fiables/estables:
 - ✱ El valor de los retardos determina si el sistema funciona o no.
 - ✱ Se necesitan más señales de reloj.

33


- ❑ Diseño síncrono: la señal de sincronismo es común.




- Los diseños síncronos son más fiables:
 - ✱ Los eventos están sincronizados con flancos de reloj que se producen en intervalos perfectamente definidos.
 - ✱ Las salidas de una etapa disponen de un ciclo de reloj para propagarse

34

N=10

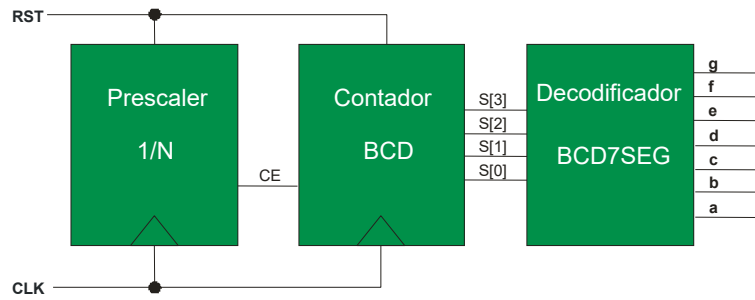


CE=?

 

35

Modelado de Sistemas Computacionales

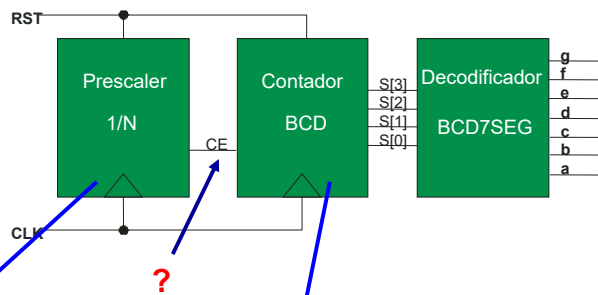

```

signal Q : unsigned(3 downto 0);
signal cnt : unsigned(3 downto 0);
...
process (CLK, RST)
begin
  -- process
  if RST = '1' then
    cnt <= (others => '0');
  elsif CLK'event and CLK = '1' then
    if cnt = 9 then
      cnt <= 0;
    else
      cnt <= cnt+1;
    end if;
  end if;
end process;
    
```


```

process (CLK, RST)
begin
  if RST = '1' then
    Q <= (others => '0');
  elsif CLK'event and CLK = '1' then
    if cnt = 9 then
      if Q = 9 then
        Q <= (others => '0');
      else
        Q <= Q+1;
      end if;
    end if;
  end if;
end process;
    
```

36


Modelado de Sistemas Computacionales

Asíncrona	Síncrona						
CLR	CE	C	$Q3_{t+1}$	$Q2_{t+1}$	$Q1_{t+1}$	$Q0_{t+1}$	
1	X	X	0	0	0	0	
0	0	X	$Q3_t$	$Q2_t$	$Q1_t$	$Q0_t$	
0	1	\uparrow	cuenta ascendente				

 


¿Cómo consigo un contador de 12 bits?


☹ Diseño muy malo

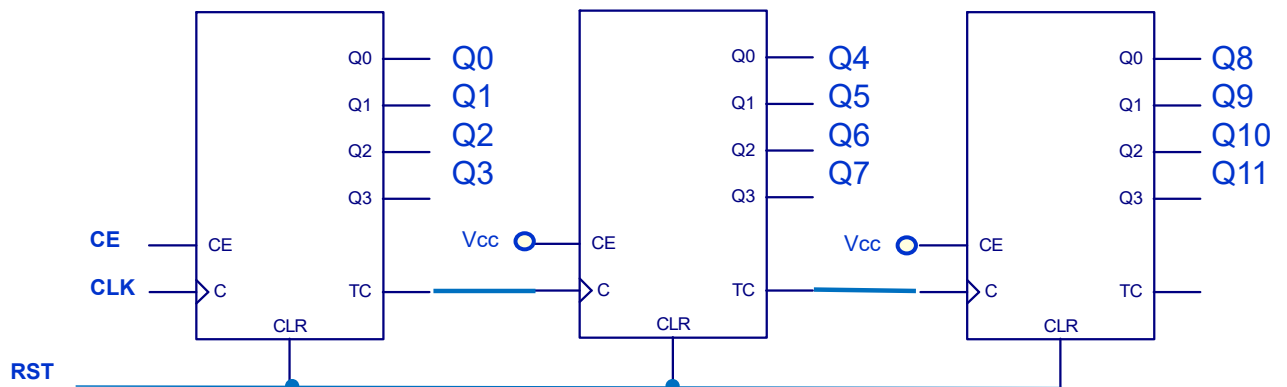


☹ Y no funciona

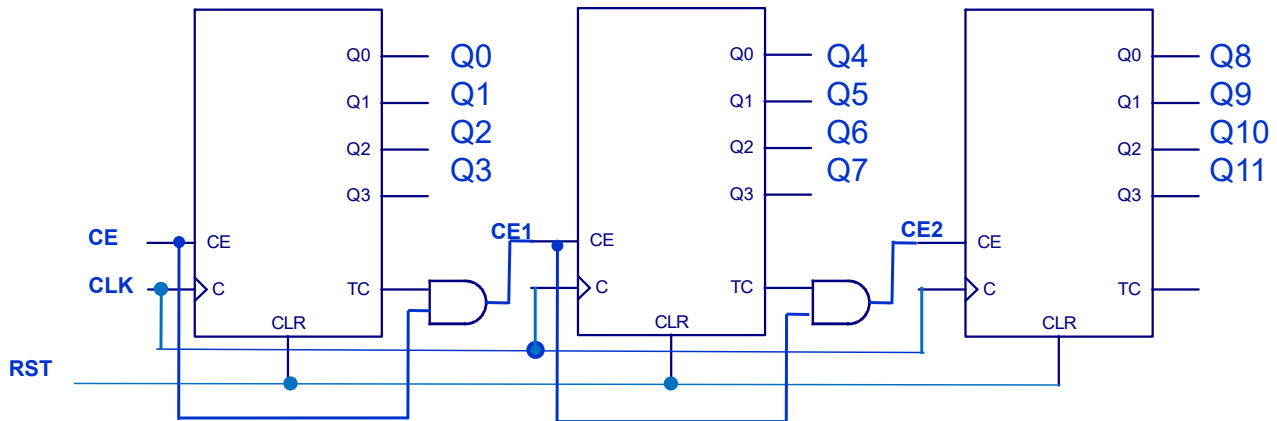

😊 Buen diseño

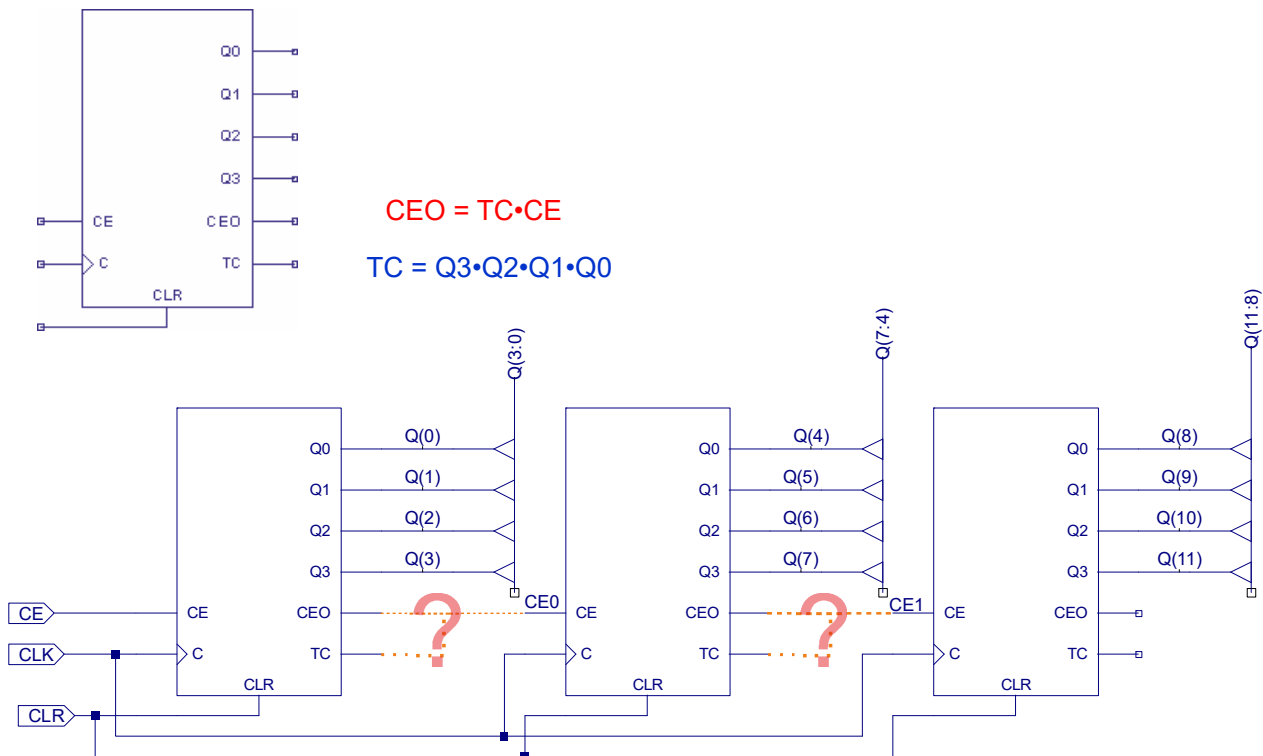


Maquinas de estados.

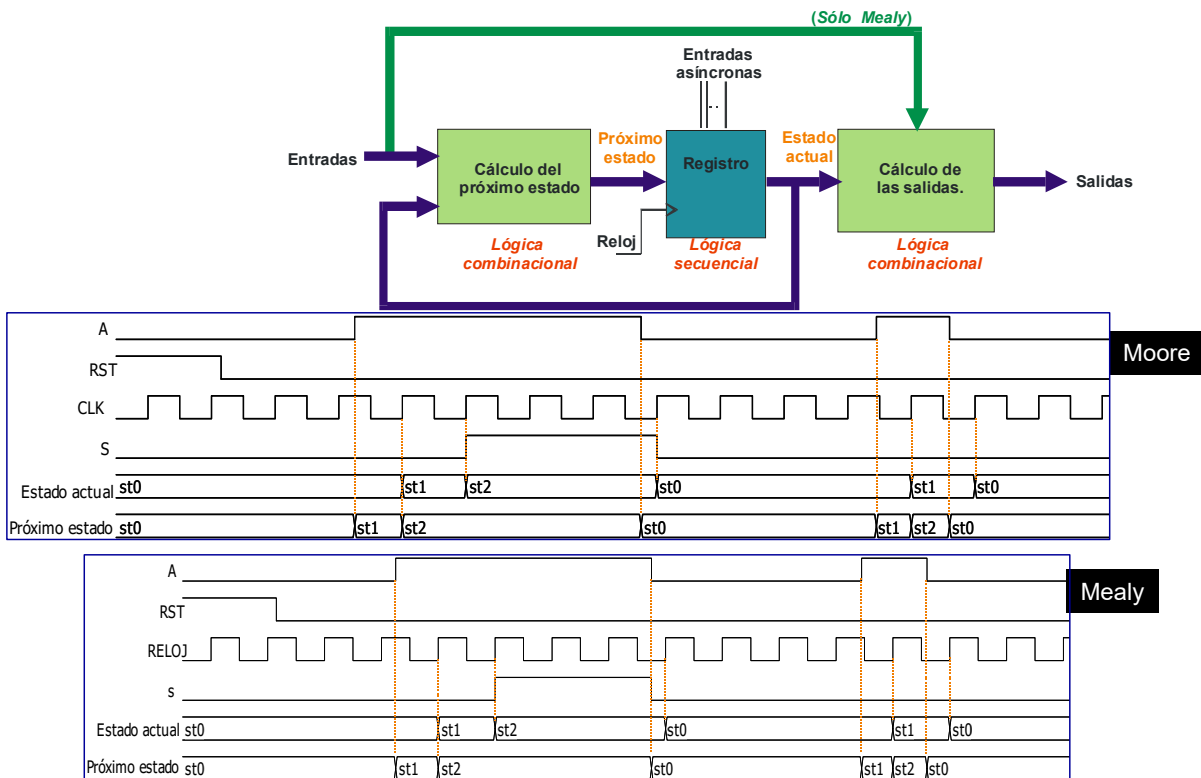


41

 El funcionamiento viene reflejado con un grafo.



Moore

 


Mealy

42

- Hay distintas formas de modelado dependiendo de los procesos empleados para representar los distintos bloques.
- El estado de la máquina se representa mediante un tipo de datos enumerado.
 
```
type identificador_tipo is ({lista de estados});
signal {identificadore_señales}: identificador_tipo;
```




```
type type_FSM is (S0, S1, S2);
signal std_act, prox_std :type_FSM;
```

43

Modelado de Sistemas Computacionales

Maquinas de estados

 - Modelado con un proceso para cada uno de los bloques.



```
type FSM is (S0, S1, S2);
signal std_act, prox_std :FSM;
```

```
process(X, std_act)
begin
  case std_act is
    when S0 =>
      if (X='1') then
        prox_std <= S1;
      else
        prox_std <= S0;
      end if;
    when S1 =>
      if (X='0') then
        prox_std <= S0;
      else
        prox_std <= S2;
      end if;
    when S2 =>
      if (X='0') then
        prox_std <= S0;
      else
        prox_std <= S2;
      end if;
    end case;
  end process;
```

```
process(clk,rst)
begin
  if (rst='0') then
    std_act <= S0;
  elsif (clk'event and clk='1') then
    std_act <= prox_std;
  end if;
end process;
```


```
process(X,std_act)
begin
  case std_act is
    when S0 =>
      if (X='1') then
        Y<='1';
      else
        Y<='0';
      end if;
    when S1 =>
      Y<='0';
    when S2 =>
      Y<='0';
    end case;
  end process;
```

```
Y <='1'when (X='1'and std_act=S0) else '0';
```

44

Modelado de Sistemas Computacionales

Modelado con dos procesos

 

```

type FSM is (S0, S1, S2);
signal std_act:FSM;

```

```

process(clk,rst)
begin
    if (rst='0') then
        std_act <= S0;
    elsif (clk'event and clk='1') then
        case std_act is
            when S0 =>
                if (X= '1') then
                    std_act <= S1;
                end if;
            when S1 =>
                if (X= '0') then
                    std_act <= S0;
                end if;
            when S2 =>
                if (X= '0') then
                    std_act <= S0;
                end if;
        end case; end if;
    end process;

```

```


process(X,std_act)
begin
    case std_act is
        when S0 =>
            if (X='1') then
                Y<='1';
            else
                Y<='0';
            end if;
        when S1 =>
            Y<='0';
        when S2 =>
            Y<='0';
        end case;
    end process;

```

```


Y <= '1' when (X='1' and std_act=S0) else '0';

```

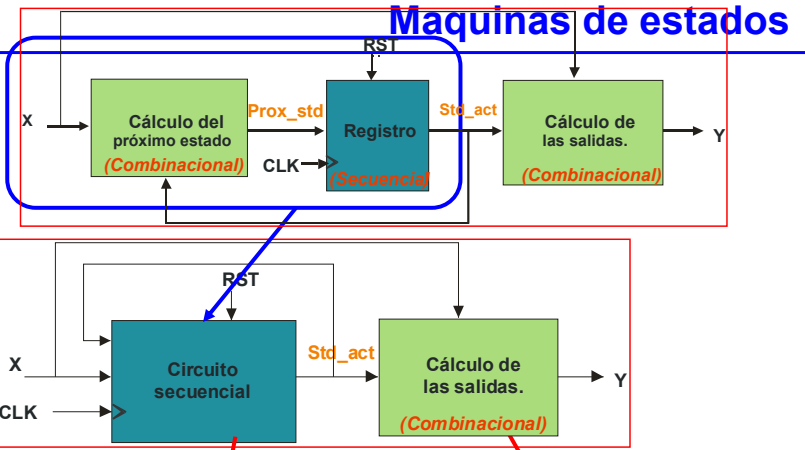

Modelado con dos procesos:

 - Secuencial :almacena el estado actual de la máquina
- Combinacional: calcula el próximo estado y la salida.



```


type FSM is (S0, S1, S2);
signal std_act, prox_std :FSM;

```

```

process(ENT,std_act)
begin
    case std_act is
        when S0 =>
            if (X='1') then
                prox_std <= S1;
                Y <= '1';
            else
                prox_std <= S0;
                Y <= '0';
            end if;
        when S1 =>
            Y <= '0';
            if (X='0') then
                prox_std <= S0;
            else
                prox_std <= S1;
            end if;
        when S2 =>
            Y <= '0';
            if (X='0') then
                prox_std <= S2;
            else
                prox_std <= S0;
            end if;
        end case;
    end process;

```

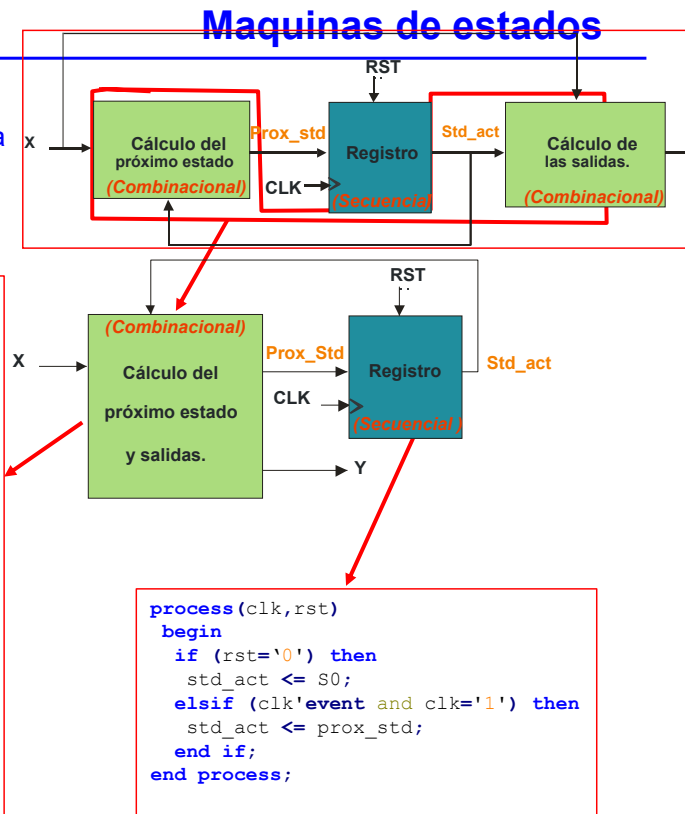

```

process(clk,rst)
begin
    if (rst='0') then
        std_act <= S0;
    elsif (clk'event and clk='1') then
        std_act <= prox_std;
    end if;
end process;

```

- ❑ En VHDL las memorias se modelan como arrays:
 - ❑ Es preciso declarar un tipo array para dar soporte a la memoria.
 - ❑ El índice del array debe ser un entero
 - ❑ Uso de funciones de conversión en el bus de direcciones.
 - ❑ El tipo de memoria a inferir se controla mediante atributos
 - ❑ Específicos de cada sintetizador.
 - ❑ Las operaciones de lectura y escritura se realizan de forma simultánea:
 - ❑ Un proceso para cada operación.
 - ❑ La escritura siempre es síncrona, la lectura depende.

TIPO DE ACCESO	RAM DISTRIBUIDAS	BLOCK RAMs
LECTURA	ASÍNCRONA	SÍNCRONA
ESCRITURA	SÍNCRONA	SÍNCRONA

47

47

```
type identificador_array is array (K-1 downto 0) of std_logic_vector (N-1 downto 0);
signal mem_ident : identificador_array;
```

```
process (CLK)
begin
  if (CLK'event and CLK = '1') then
    if WE = '1' then
      mem(to_integer(unsigned(ADDR_IN))) <= DIN;
    end if;
  end if;
end process;
```

Escritura

```
process (CLK, RST)
begin
  if (RST = '1') then
    DOUT <= (others => '0');
  elsif (CLK'event and CLK = '1') then
    DOUT <= mem(to_integer(unsigned(ADDR_OUT)));
  end if;
end process;
```

Lectura

48

Memoria RAM

```

architecture rtl of ram_mem is
    type mem_type is array (255 downto 0) of std_logic_vector (7 downto 0);
    signal mem : mem_type;

begin

    process (CLK)
    begin
        if (CLK'event and CLK = '1') then
            if WE = '1' then
                mem(to_integer(unsigned(ADDR_IN))) <= DIN;
            end if;
        end if;
    end process;

    process (CLK)
    begin
        if (CLK'event and CLK = '1') then
            DOUT <= mem(to_integer(unsigned(ADDR_OUT)));
        end if;
    end process;

end rtl;

```

49

Memoria ROM

```

library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.numeric_std.all;

entity seno is
    port (
        ADDR : in  std_logic_vector(7 downto 0);
        CLK  : in  std_logic;
        DOUT : out std_logic_vector(7 downto 0) );
end seno;

architecture rtl of seno is

    type cell is array (0 to 255) of std_logic_vector(7 downto 0);
    constant memoria : cell := (
        0  => x"00",
        1  => x"00",
        2  => x"00",
        3  => x"00",
        4  => x"00",
        ....
        253 => x"00",
        254 => x"00",
        255 => x"00");

begin

    process (clk)
    begin
        if clk'event and clk = '1' then
            DOUT<=memoria(to_integer(unsigned(addr)));
        end if;
    end process;

end rtl;

```

50